

<DIPIPM >

600V 大型 DIPIPM Ver.6 シリーズ アプリケーションノート PSSxxSA2F6

DIPIPM アプリケーションノート目次

第1章 製品の概要	2
1. 1 用途	2
1. 2 製品ラインナップ	2
1. 3 特長及び機能	2
1. 4 従来品(600V大型DIPIPM Ver.4)との差異について	3
第2章 諸特性及び機能	4
2. 1 スペック	4
2. 1. 1 最大定格	4
2. 1. 2 電気的特性 熱抵抗	5
2. 1. 3 電気的特性 静特性およびスイッチング特性	6
2. 1. 4 電気的特性 制御(保護)部の特性	7
2. 1. 5 推奨使用条件	8
2. 1. 6 機械的定格および特性	9
2. 2 保護機能とシーケンス	10
2. 2. 1 短絡保護	10
2. 2. 2 制御電源電圧低下保護	14
2. 2. 3 温度アナログ出力機能	16
2. 3 パッケージ	21
2. 3. 1 外形図	21
2. 3. 2 パワーチップ配置図	22
2. 3. 3 マーキングの位置	22
2. 3. 4 端子配列	23
2. 4 取り付け方法	25
2. 4. 1 絶縁距離	25
2. 4. 2 取り付け方法と注意点	25
2. 4. 3 はんだ付け条件	26
第3章 使用方法	27
3. 1 使用方法と応用	27
3. 1. 1 システム接続例	27
3. 1. 2 インターフェース回路例(直接入力)	28
3. 1. 3 インターフェース回路例(フォトカプラー駆動)	29
3. 1. 4 信号入力端子とFO端子	30
3. 1. 5 スナバコンデンサの接続	32
3. 1. 6 GND周辺配線について	33
3. 1. 7 PCB設計時の注意点について	34
3. 1. 8 DIPIPMのSOA(スイッチング時、短絡時)	35
3. 1. 9 短絡SOA	36
3. 1. 10 動作寿命について	37
3. 2 パワー・ロスと放熱設計	38
3. 2. 1 インバータ損失計算方法	38
3. 2. 2 温度上昇の考え方と計算例	40
3. 3 ノイズ耐量について	41
3. 3. 1 測定回路	41
3. 3. 2 対策と注意事項	41
3. 3. 3 静電気耐量について	42
第4章 ブートストラップ回路動作	43
4. 1 ブートストラップ回路動作	43
4. 2 ブートストラップ電源回路電流	44
4. 3 ブートストラップ回路定数設定時の注意点	45
4. 4 ブートストラップ回路使用時の初期充電について	46
第5章 その他	47
5. 1 梱包仕様	47
5. 2 取り扱いの注意	48