

<DIPIPM >

超小型 DIPIPM Ver.6 シリーズ アプリケーションノート

PSS**S92E6/-A/-C, PSS**S92F6/-A/-C

DIPIPM アプリケーションノート目次

第1章 製品の概要	2
1. 1 超小型 DIPIPM Ver.6 の特長	2
1. 2 搭載機能	2
1. 3 用途	3
1. 4 製品ラインナップ	4
1. 5 従来品との仕様差異について	4
第2章 DIPIPM Ver.6 のスペック	7
2. 1 DIPIPM Ver.6 のスペック	7
2. 1. 1 最大定格	7
2. 1. 2 電気的特性 熱抵抗	9
2. 1. 3 電気的特性および推奨使用条件	10
2. 1. 4 機械的定格および特性	12
2. 2 保護機能とシーケンス	13
2. 2. 1 短絡保護	13
2. 2. 2 制御電源電圧低下保護	15
2. 2. 3 過熱保護 (PSS**S92E6,-A,-C のみ)	17
2. 2. 4 温度出力機能 VOT (PSS**S92F6,-A,-C のみ)	18
2. 3 DIPIPM Ver.6 のパッケージ	23
2. 3. 1 外形図	23
2. 3. 2 マーキング	26
2. 3. 3 端子配列と名称	27
2. 4 DIPIPM Ver.6 の取り付け方法	29
2. 4. 1 DIPIPM Ver.6 の絶縁距離	29
2. 4. 2 DIPIPM Ver.6 の取り付け方法と注意点	29
2. 4. 3 はんだ付け条件	30
第3章 DIPIPM Ver.6 の使用方法	31
3. 1 DIPIPM Ver.6 の使用方法と応用	31
3. 1. 1 システム接続例	31
3. 1. 2 インターフェイス回路例 (直接入力時、1シャント抵抗時)	32
3. 1. 3 インターフェイス回路例 (フォトカプラ駆動)	33
3. 1. 4 N側エミッタ分割仕様(3シャント)動作時の外部SC保護回路例	34
3. 1. 5 DIPIPM の信号入力端子とFo端子	34
3. 1. 6 スナバコンデンサの接続	36
3. 1. 7 外部シャント抵抗周辺回路の接続	36
3. 1. 8 PCB設計時の注意点について	38
3. 1. 9 DIPIPM の並列動作について	39
3. 1. 10 SOA(スイッチング時、短絡時)	39
3. 1. 11 短絡SOA	40
3. 1. 12 動作寿命について	42
3. 2 損失と放熱設計	43
3. 2. 1 損失計算方法(例)	43
3. 2. 2 温度上昇の考え方と計算例	45
3. 2. 3 ケース温度測定について(例)	46
3. 3 ノイズ・静電気耐量	47
3. 3. 1 測定回路	47
3. 3. 2 対策と注意事項	47
3. 3. 3 静電気耐量について	48
第4章 ブートストラップ回路動作	49
4. 1 ブートストラップ回路動作	49
4. 2 ブートストラップ電源回路電流	50
4. 3 ブートストラップ回路定数設定時の注意点	51
4. 4 ブートストラップ回路使用時の初期充電について	53
第5章 超小型 DIPIPM Ver.6 のインターフェイス 基板例	54
5. 1 I/F基板について	54
5. 2 基板回路図、部品例、基板パターン例	56
第6章 その他	58
6. 1 梱包仕様	58
6. 2 取り扱いの注意	59