

<DIIPM >

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート PS21A79 / PS21A7A

DIIPM アプリケーションノート目次

第1章 製品の概要	2
1.1 用途	2
1.2 製品ラインナップ	2
1.3 特長及び機能	2
1.4 従来品との差異について	3
第2章 諸特性及び機能	4
2.1 スペック	4
2.1.1 最大定格	4
2.1.2 電気的特性 熱抵抗	5
2.1.3 電気的特性 静特性およびスイッチング特性	5
2.1.4 電気的特性 制御(保護)部の特性	6
2.1.5 推奨使用条件	7
2.1.6 機械的定格および特性	8
2.2 保護機能とシーケンス	9
2.2.1 短絡保護	9
2.2.2 制御電源電圧低下保護	12
2.2.3 温度アナログ出力機能	13
2.3 パッケージ	16
2.3.1 外形図	16
2.3.2 パワーチップ配置図	17
2.3.3 レーザマーキングの位置	17
2.3.4 端子配列	18
2.4 取り付け方法	20
2.4.1 絶縁距離	20
2.4.2 取り付け方法及び注意点	20
2.4.3 はんだ付け条件	21
第3章 使用方法	22
3.1 使用方法と応用	22
3.1.1 システム接続例	22
3.1.2 インターフェース回路例(直接入力)	23
3.1.3 インターフェース回路例(フォトカプラ駆動)	24
3.1.4 信号入力端子とFo端子	25
3.1.5 スナバコンデンサの接続	27
3.1.6 GND周辺配線について	28
3.1.7 PCB設計時の注意点について	29
3.1.8 DIIPMのSOA(スイッチング時、短絡時)	30
3.1.9 短絡SOA	31
3.1.10 動作寿命について	32
3.2 パワー・ロスと放熱設計	33
3.2.1 損失計算方法(例)	33
3.2.2 温度上昇の考え方と計算例	35
3.3 ノイズ耐量について	36
3.3.1 測定回路	36
3.3.2 対策と注意事項	36
3.3.3 静電気耐量について	37
第4章 ブートストラップ回路動作	38
4.1 ブートストラップ回路動作	38
4.2 ブートストラップ電源回路電流	39
4.3 ブートストラップ回路定数設定時の注意点	39
4.4 ブートストラップ回路使用時の初期充電について	40
第5章 その他	41
5.1 梱包仕様	41
5.2 取り扱いの注意	42

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

第1章 製品の概要

1.1 用途

業務用エアコン・大型エアコンなどのコンプレッサ、ファンモータのインバータ制御用
サーボ・汎用インバータなど小容量産業用モータ駆動

1.2 製品ラインナップ

表 1-1: 製品ラインナップ

形名	定格	モータ定格	絶縁耐電圧 Viso
PS21A79	50A/600V	3.7kW/220VAC	AC2500Vrms (正弦波 60Hz, 1min 全端子共通-放熱フィン間)
PS21A7A	75A/600V	5.5kW/220VAC	

注) モータ定格容量は、産業用汎用インバータにおける一般的な適用モータ容量を示したものです。
ご使用条件により適用可能なモータ容量は異なります。

1.3 特長及び機能

大型 DIIPM Ver.4 シリーズは、モータ制御用インバータ回路のパワー素子、および駆動・保護回路を、量産性に優れたトランスファーマールド方式により、1パッケージに集積したパワーモジュール(IPM)です。

絶縁構造に高い放熱性をもつ絶縁放熱シート構造を用いることで、当社従来品の大型 DIIPM Ver.3(モールド樹脂絶縁構造、~50A までラインナップ)と同等のパッケージサイズながらより高い定格電流(75A/600V)までラインナップしました。

図 1-1 に外観写真、図 1-2 に内部構造断面図を示します。

 


図 1-1: 外観写真

 


図 1-2: 内部断面構造図

■内蔵機能

- P 側 IGBT 用:
駆動回路、高圧レベルシフト回路、
制御電源電圧低下(UV)保護回路(エラー出力無し)
- N 側 IGBT 用:
駆動回路、短絡保護回路、
制御電源電圧低下(UV)保護回路
(短絡保護は、DIIPM外部の電流検出抵抗で N側
IGBT部で分流された電流に対する電圧を検出し、
DIIPMへフィードバックして行う。)
LVIC部温度アナログ出力回路
- エラー出力:
N 側 IGBT 短絡保護時、N 側制御電源電圧低下時出力
- IGBT 駆動電源:
DC15V 単一電源
- 入力インターフェイス:
ハイアクティブ駆動
- UL 認証済み :
UL1557 File E80276

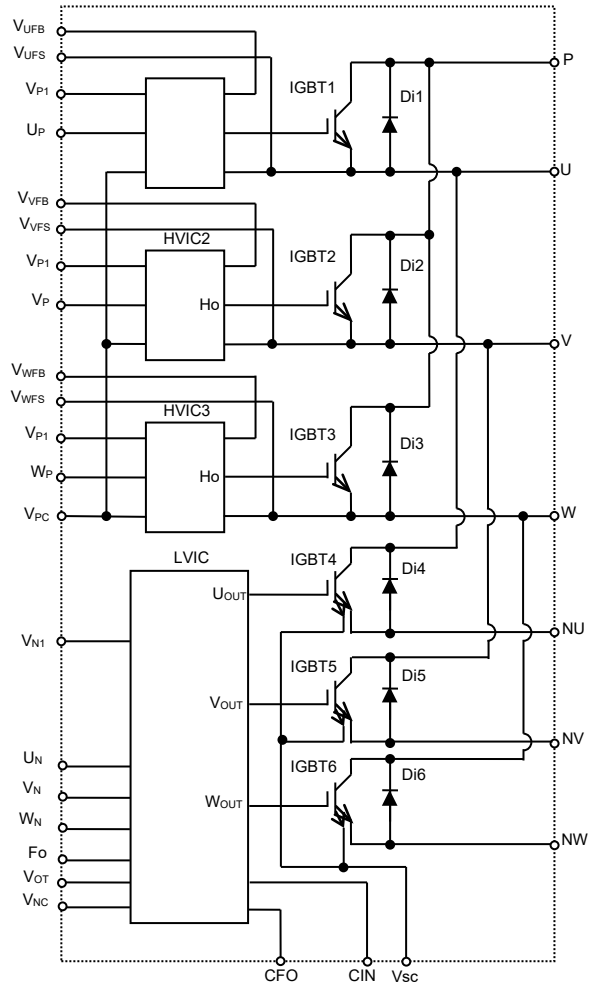


図 1-3: 内部回路図

1. 4 従来品との差異について

従来品である大型DIIPM Ver.3シリーズ(PS2186*)と本シリーズの主な相違点をまとめると、以下のとおりとなります。

(1)ラインナップの拡大

絶縁放熱構造をモールド樹脂絶縁構造から絶縁放熱シート構造にすることで、接合ケース間熱抵抗を大幅に下がり、従来の50Aまでであったラインナップをほぼ同一パッケージサイズで75A/600Vまで拡充しました。

(2)短絡保護検出方法の変更

従来、N端子部に短絡時の電流検出用抵抗としてシャント抵抗などを接続していましたが、電流が大きくなるに従い、抵抗部での損失が大きくなり、許容電力の大きな抵抗が必要でした。

本シリーズでは、オンチップカレントセンス内蔵 IGBT を採用することで、主電流から分流された微小電流を検出して短絡電流を検出する方法に変更しました。これにより、主電流が流れる経路に短絡保護検出用のシャント抵抗を挿入する必要がなくなり、抵抗部で発生していた損失の改善が可能です。

詳細につきましては、2. 2. 1項を参照願います。

(3)LVIC 部温度アナログ出力機能搭載

N 側 IGBT の制御 IC である LVIC 内に温度検出素子を設け、その出力をアナログ信号で出力しています。これにより、従来外付けヒートシンクに取り付けたサーミスタなどで行っていた過熱保護機能と代替可能です。

(パワーチップから離れた LVIC 部の温度を検出していますので、ロック時などパワーチップの急激な温度上昇などには追従できません。また、過熱時に内部で自動的に保護は行いませんので、過熱保護を行うためには、外部でアナログ出力をモニタし、入力信号を停止する必要があります)

詳細につきましては、2. 2. 3項を参照願います。

(4)端子配列

上記(2)、(3)の機能の搭載による2端子の追加とパワー端子のN側IGBTのエミッタ端子の分割(3シャント対応)のため端子配列が、大型DIIPM Ver.3シリーズ(PS2186*)から変更となっています。

詳細につきましては、2. 3項を参照願います。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

第2章 諸特性及び機能

2.1 スペック

スペックについて PS21A7A (75A/600V)を代表例として説明します。
他の形名および詳細は、各製品のデータシートを参照ください。

2.1.1 最大定格

PS21A7A (75A/600V)の最大定格を、表 2-1 に示します。

表 2-1: PS21A7A (75A/600V)の最大定格
最大定格 (指定のない場合はTj=25°C)

インバータ部

記号	項目	条件	定格値	単位
V _{CC}	電源電圧	P-NU, NV, NW端子間	450	V
V _{CC(surge)}	電源電圧(サージ)	P-NU, NV, NW端子間	500	V
V _{CES}	コレクタ・エミッタ間電圧		600	V
±I _C	コレクタ電流	T _C =25°C	75	A
±I _{CP}	コレクタ電流(ピーク)	T _C =25°C, 1ms以下	150	A
P _C	コレクタ損失	T _C =25°C, 1素子当り	162	W
T _J	接合温度		-20~+150	°C


制御(保護)部

記号	項目	条件	定格値	単位
V _D	制御電源電圧	V _{P1} -V _{PC} , V _{N1} -V _{NC} 端子間	20	V
V _{DB}	制御電源電圧	V _{UFB} -V _{UFS} , V _{VFB} -V _{VFS} , V _{WFB} -V _{WFS} 端子間	20	V
V _{IN}	入力電圧	U _P , V _P , W _P -V _{PC} , U _N , V _N , W _N -V _{NC} 端子間	-0.5~V _O +0.5	V
V _{FO}	エラー出力印加電圧	F _O -V _{NC} 端子間	-0.5~V _O +0.5	V
I _{FO}	エラー出力電流	F _O 端子のシンク電流値	1	mA
V _{SC}	電流検出入力電圧	CIN-V _{NC} 端子間	-0.5~V _O +0.5	V

全システム

記号	項目	条件	定格値	単位
V _{CC(PROT)}	電源電圧自己保護範囲 (短絡)	V _O =13.5~16.5V, インバータ部 T _J =125°Cスタート, 2μ s以内, 非線り返し	400	V
T _C	動作モジュール温度	(注1)	-20~+100	°C
T _{STG}	保存温度		-40~+125	°C
V _{ISO}	絶縁耐圧	正弦波 60Hz, AC 1分間, 全端子共通-ヒートシンク間	2500	Vrms

注1. ケース温度T_Cの測定点を下図に規定します。

 

P側, N側でスイッチング方法が異なるなど制御方式によっては、他の相のチップ直下のT_Cの方が温度が高くなる可能性がありますので、そのような場合には、2.3.2項のチップ配置図を参考にT_C測定点を変更してください。

各項目の説明

- ① V_{CC} 内蔵 IGBT がスイッチングしていない状態で、P-N端子間に印加できる最大直流電源電圧。この電圧を超えるような場合は、ブレーキ回路等による制限をかける必要があります。
- ② V_{CC(surge)} 内蔵 IGBT がスイッチングしている状態で、P-N端子間に現れるサージ電圧の最大値。この電圧を超えないように、母線のインダクタンスを低減したり、スナバ回路を接続する必要があります。
- ③ V_{CES} 内蔵 IGBT の C-E 間に印加できる最大電圧定格。
- ④ ±I_C T_C=25°Cの条件で、DC電流を連続通電可能な電流値。温度が高くなると連続通電可能な電流値は下がります。
- ⑤ T_J 接合温度の最大定格は瞬時 150°Cですが、安全動作させるための平均動作接合温度は 125°C以下を推奨します。また、温度変化ΔT_Jは、寿命に影響しますので3.1.10項の寿命カーブを参照して設計してください。
- ⑥ V_{CC(PROT)} 内蔵の IGBT が短絡や過電流状態になった場合に、IPMの保護機能によって IGBT を安全に遮断できる最大電源電圧。この条件を超えると保護できず、素子破壊に至る可能性が高くなります。
- ⑦ T_C測定点 チップの直下をT_C測定点としています。外付けヒートシンクを加工し、チップ直下に熱電対があたるようにします。

600V 大型 DIPIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 1. 2 電気的特性 熱抵抗

PS21A7A (75A/600V)の熱抵抗規格を、表 2-2 に示します。

表 2-2: PS21A7A (75A/600V)の熱抵抗規格
熱抵抗

記号	項目	条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
$R_{th(j-c)Q}$	接合・ケース間熱抵抗(注2)	インバータIGBT (1/6 モジュール)	-	-	0.77	°C/W
$R_{th(j-c)F}$		インバータFWDi (1/6 モジュール)	-	-	1.25	°C/W

注2. DIPIPMと放熱ヒートシンクとの接触面には、熱伝導のよいグリースを100~200 μ m程度、均一になるように塗布の上、規定の締め付けトルクにて締め付けることを規定します。(またグリースは使用動作温度範囲内で変質せず、経年変化のないものとします。)
ただし、製品放熱面-ヒートシンク間の熱抵抗は、締め付けた状態におけるグリースの厚さ、グリースの熱伝導率等により異なります。目安として、グリース厚20 μ m、グリースの熱伝導率が1.0W/m \cdot Kの場合の製品放熱面-ヒートシンク間熱抵抗値(1/6モジュール)は0.2°C/Wとなります。

表 2-2 は、接合-ケース間の定常時の熱抵抗を示しています。大型 DIPIPM Ver.4 の熱抵抗は、およそ 10 秒で飽和し定常状態になります。10 秒以下の熱抵抗(過渡熱抵抗)は図 2-1 のとおりです。

図 2-1 の過渡熱抵抗 $Z_{th(j-c)}$ の "1" が、規格表の熱抵抗値に相当します。

PS21A7A の IGBT 部の 0.1s における過渡熱抵抗値は、 $0.77(°C/W) \times 0.53 = 0.41(°C/W)$ となります。

過渡熱抵抗は、定常的に流れるのではなく短時間(ms オーダ)の電流が流れる場合(例えばモータ起動時や短時間のロック時など)の温度上昇を検討する場合に使用します。

 


図 2-1: 過渡熱抵抗特性(代表例)

2. 1. 3 電気的特性 静特性およびスイッチング特性

PS21A7A (75A/600V)の静特性およびスイッチング特性の規格を、表 2-3 に示します。

表 2-3: PS21A7A (75A/600V)の静特性およびスイッチング特性規格
インバータ部

記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_D = V_{DB} = 15V$ $V_{IN} = 5V$	-	1.55	2.05	V	
		$I_C = 75A, T_j = 25°C$ $I_C = 75A, T_j = 125°C$	-	1.65	2.10		
V_{EG}	FWDi順電圧降下	$-I_C = 75A, V_{IN} = 0V$	-	1.70	2.20	V	
t_{on}	スイッチング時間	$V_{CC} = 300V, V_D = V_{DB} = 15V$ $I_C = 75A, T_j = 125°C, V_{IN} = 0 \leftrightarrow 5V$ 誘導負荷(上一下アーム)	1.80	2.40	3.60	μ s	
$t_{c(on)}$			-	0.40	0.60	μ s	
t_{off}			-	3.40	4.80	μ s	
$t_{c(off)}$			-	0.60	1.20	μ s	
t_{tr}			-	0.30	-	μ s	
I_{CES}	コレクタ・エミッタ間遮断電流	$V_{CE} = V_{CES}$	$T_j = 25°C$	-	-	1	mA
			$T_j = 125°C$	-	-	10	

スイッチング時間の定義、および測定方法については、図 2-2、図 2-3 に示します。
スイッチングは L 負荷(誘導負荷)ハーフブリッジ回路で測定しています。

 


図 2-2: スイッチング時間の定義

 


図 2-3: L 負荷ハーフブリッジ測定回路

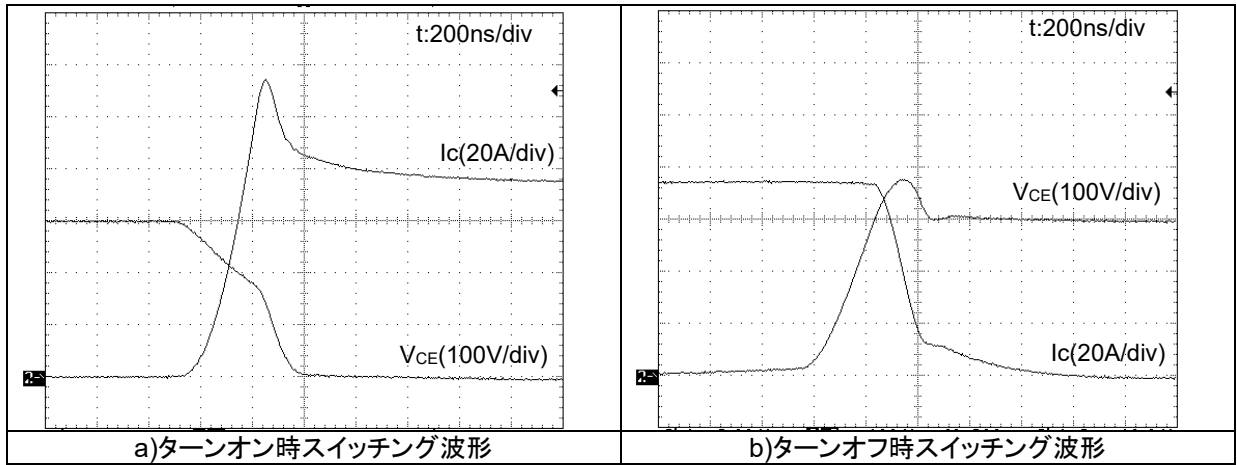


図 2-4: PS21A7A(75A/600V)スイッチング波形(代表例)

測定条件: $V_{CC}=300V$, $V_D=V_{DB}=15V$, $T_j=125^\circ C$, L 負荷ハーフブリッジ, $I_c=75A$

2. 1. 4 電気的特性 制御(保護)部の特性

PS21A7A (75A/600V)の制御(保護)部の規格を、表 2-4 に示します。

表 2-4: PS21A7A (75A/600V)の制御(保護)部規格

制御(保護)部

記号	項目	測定条件	規格値			単位		
			最小	標準	最大			
I_D	回路電流	$V_{P1}-V_{PC}$, $V_{N1}-V_{NC}$ の総和	$V_D = 15V, V_{IN} = 0V$	-	5.50	mA		
			$V_D = 15V, V_{IN} = 5V$	-	5.50			
I_{DB}	回路電流	$V_{UFB}-V_{UFS}$, $V_{VFB}-V_{VFS}$, $V_{WFB}-V_{WFS}$	$V_D = V_{DB} = 15V, V_{IN} = 0V$	-	0.55	mA		
			$V_D = V_{DB} = 15V, V_{IN} = 5V$	-	0.55			
I_{SC}	短絡保護トリップレベル	$-20^\circ C \leq T_j \leq 125^\circ C$, $R_S=23.2\Omega$ (精度±1%以内) (注3) NU,NV,NW-N1間シャント抵抗無し時	127	-	-	A		
UV_{DBt}	制御電源電圧 低下保護	$T_j \leq 125^\circ C$	P側	トリップレベル	10.0	-	12.0	V
UV_{DBr}				リセットレベル	10.5	-	12.5	V
UV_{Dt}			N側	トリップレベル	10.3	-	12.5	V
UV_{Dr}				リセットレベル	10.8	-	13.0	V
V_{FOH}	エラー出力電圧	$V_{SC} = 0V, F_O = 10k\Omega, 5V$ ブルアップ	4.9	-	-	V		
V_{FOL}			$V_{SC} = 1V, I_{FO} = 1mA$	-	-	0.95	V	
t_{FO}	エラー出力パルス幅	$C_{FO} = 22nF$ (注4)	1.6	2.4	-	ms		
I_{IN}	入力電流	$V_{IN} = 5V$	0.7	1.0	1.5	mA		
$V_{th(on)}$	入力オンしきい電圧	$U_P, V_P, W_P-V_{PC}, U_N, V_N, W_N-V_{NC}$ 端子間	2.1	2.3	2.6		V	
$V_{th(off)}$	入力オフしきい電圧		0.8	1.4	2.1	V		
V_{OT}	アナログ温度出力	LVIC温度= $85^\circ C$ (注5)	3.57	3.63	3.69	V		

注3. 短絡保護は下アームのみ動作します。保護レベルは、センス抵抗値によって変更できます。詳細につきましては、本DIPIPMのアプリケーションノートを参照いただくか、弊社までお問い合わせ願います。ただし、その場合でも、センス抵抗 R_S は、上記の値以上としてください。

4. エラー出力は、短絡保護・N側(V_D)制御電源電圧低下保護時のみ出力します。所望の t_{FO} 時の C_{FO} の計算式を示します。 $(C_{FO} = t_{FO} \times (9.1 \times 10^{-6}) [F])$

5. DIPIPMは温度保護動作、エラー(F_O)出力はいたしません。本出力が、設定の温度保護レベルに達した時は、システム側でスイッチング動作を停止してください。

また、本出力は、5Vを超える可能性があります。本出力を接続するマイコンなど外部回路の保護のため、本出力と外部回路の電源(5Vなど)の間にクランプDiの挿入を推奨いたします。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 1. 5 推奨使用条件

PS21A7A (75A/600V)の推奨使用条件を、表2-5に示します。

推奨使用条件は必須使用条件ではありませんが、DIIPMを安全に使用するためには極力、推奨使用条件範囲内で使用されるようお願いいたします。

表 2-5: PS21A7A (75A/600V)の推奨使用条件
推奨使用条件


記号	項目	測定条件	規格値			単位	
			最小	標準	最大		
V_{CC}	電源電圧	P-NU, NV, NW 端子間	0	300	400	V	
V_D	制御電源電圧	$V_{P1}-V_{PC}, V_{N1}-V_{NC}$ 端子間	13.5	15.0	16.5	V	
V_{DB}	制御電源電圧	$V_{UFB}-V_{UFS}, V_{VFB}-V_{VFS}, V_{WFB}-V_{WFS}$ 端子間	13.0	15.0	18.5	V	
$\Delta V_D, \Delta V_{DB}$	制御電源電圧変動率		-1	-	+1	V/ μ s	
t_{dead}	上下アーム休止時間	各アーム段入力に対応, $T_C \leq 100^\circ\text{C}$	2.7	-	-	μ s	
f_{PWM}	PWM制御入力信号	$T_C \leq 100^\circ\text{C}, T_J \leq 125^\circ\text{C}$	-	-	20	kHz	
I_O	許容実効電流	$V_{CC} = 300\text{V}, V_D = V_{DB} = 15\text{V},$ $P.F = 0.8, \text{ 正弦波出力}$ $T_C \leq 100^\circ\text{C}, T_J \leq 125^\circ\text{C}$ (注7)	$f_{PWM} = 5\text{kHz}$	-	-	35.0	Arms
			$f_{PWM} = 15\text{kHz}$	-	-	17.0	
PWIN(on)	許容最小入力パルス幅	$200 \leq V_{CC} \leq 350\text{V},$ $13.5 \leq V_D \leq 16.5\text{V},$ $13.0 \leq V_{DB} \leq 18.5\text{V},$ $-20^\circ\text{C} \leq T_C \leq 100^\circ\text{C},$ Nライン配線インダクタンス 10nH以下 (注9)	(注8)	1.3	-	-	μ s
定格電流以下			3.0	-	-		
PWIN(off)	許容最小入力パルス幅		定格電流 ~ 定格電流の1.7倍	5.0	-	-	
V_{NC}	V_{NC} 端子変動	$V_{NC}-\text{NU, NV, NW}$ 端子間の電位差, サージ電圧含む	-5.0	-	+5.0	V	
T_J	接合温度		-20	-	+125	$^\circ\text{C}$	

注7. 許容実効電流に関しては、使用条件によって変わります。

8. PWIN(on)以下のパルス幅の入力オン信号には出力が応答しないことがあります。

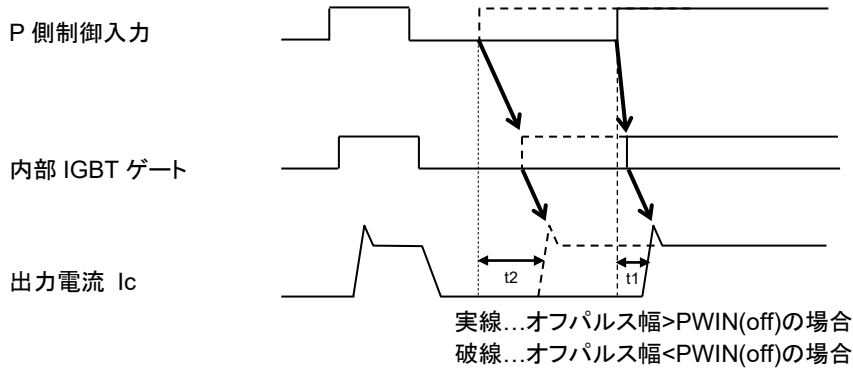9. PWIN(off)以下のパルス幅の入力オフ信号には入力オフ信号には出力が応答しない、またはP側のみターンオン時間が大きくなる場合があります。ただし、この場合においても入力オンの状態にて出力オフの状態を維持し続けることはありません。詳細は、下記タイミング図を参照ください。

許容最小入力パルス幅PWIN(off)以下の信号を印加した場合の出力動作 (P側のみ)



600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 1. 6 機械的定格および特性


PS21A7A (75A/600V)の機械的定格および特性規格を、表2-6に示します。
DIIPM Ver.4の取り付け方法については、2.4項を参照ください。

表 2-6: PS21A7A (75A/600V)の機械的定格および特性

機械的定格及び特性

記号	項目	測定条件		準拠規格	規格値			単位
					最小	標準	最大	
-	締付けトルク強度	取付けネジ(M4)	推奨値 1.18N・m	-	0.98	1.18	1.47	N・m
-	端子引張り強度	荷重	19.6N	EIAJ-ED-4701	10	-	-	s
-	端子曲げ強度	荷重	9.8NIにて 90度 曲げ	EIAJ-ED-4701	2	-	-	回
-	質量			-	-	46	-	g
-	放熱面平面度			-	-50	-	100	μm

放熱面平面度測定位置

 


600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 2 保護機能とシーケンス

大型DIIPM Ver.4には、短絡保護及び制御電源電圧低下保護の各保護機能とLVIC温度のアナログ出力機能があります。各機能について以下に説明します。

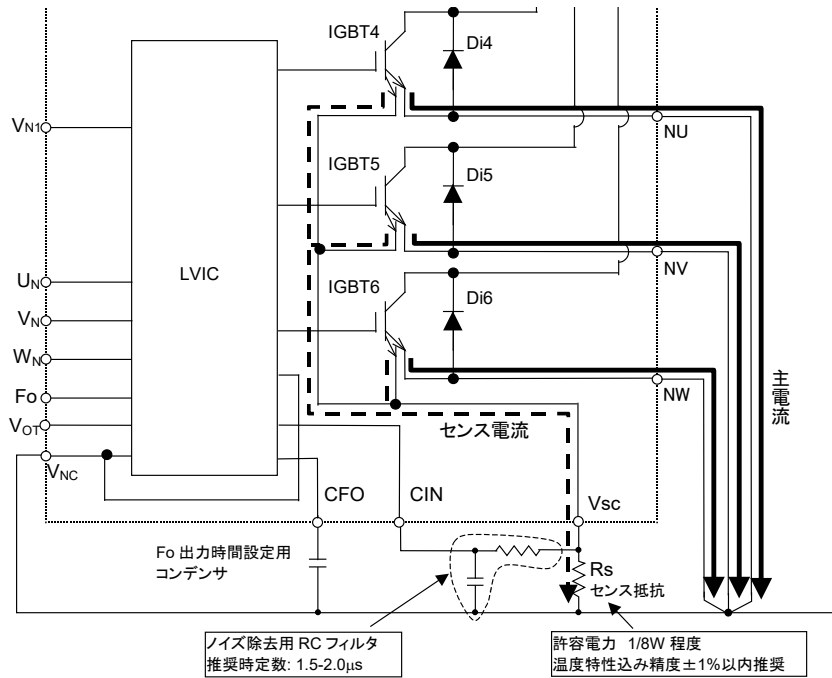2. 2. 1 短絡保護

大型DIIPM Ver.4シリーズの短絡保護機能は、大型Ver.3シリーズなど従来品で行っていた外部接続のシャント抵抗（電流検出抵抗）により直接主電流を検出する方法から、N側IGBT部で主電流から分流したセンス電流を検出する方式に変更しました。



※センス抵抗の許容電力につきましては、目安として記載していますので実システムなどにて十分ご評価願います。

図2-5: 短絡保護回路

短絡保護時には、センス電流がセンス抵抗を流れることによって発生する電圧を、DIIPMのCIN端子にフィードバックさせることで、短絡保護が可能になります。表2-7に規定のセンス抵抗値と短絡保護電流値を示します。

短絡保護動作に入ると、N側のIGBT3相分のゲートをハード遮断し、CFO端子に接続した外付けコンデンサの容量によって設定される時間(t_{FO})、Fo信号を出力します。(出力パルス幅 $C_{FO} = t_{FO} \times 9.1 \times 10^{-6}$ [F])

スイッチング時のリカバリー電流や、ノイズによる保護回路の誤動作を防ぐため、CIN端子への入力前にRCフィルタを設置してください。その際、DIIPMの短絡時自己保護範囲が2µsであるため、短絡時にIGBTが2µsで遮断されるようにフィルタの時定数を設定願います。(推奨時定数1.5~2µs程度、また、RCフィルタの抵抗値はセンス抵抗値の10倍以上(100倍推奨)としてください。)

表2-7: 短絡保護電流値 $T_j = -20 \sim 125^\circ\text{C}$ 、NU, NV, NW端子に外部シャント抵抗未接続時

	Rs	Min.
PS21A7A	23.2Ω	127A
PS21A79	40.2Ω	85A

PS21A7Aではセンス抵抗値は23.2Ω、PS21A79では40.2Ω(NU, NV, NW端子に外部シャント抵抗未接続時)としてください。センス抵抗値のばらつき・温度変化が大きいと短絡保護レベルのばらつきにつながりますので、温度特性の良い、標準値±1%以下の精度でインダクタンスの小さな抵抗をご使用ください。

センス抵抗の必要許容電力については、主電流とセンス電流の分流比の最大値(センス電流が最も分流されて多く流れる)が、PS21A7A、PS21A79の場合、約300分の1であることより見積もり可能です。以下にセンス電流が大きくなり許容損失がより必要であるPS21A7Aの場合の計算例を示します。

[計算例]

(1) 通常使用時

通常使用時の最大主電流を余裕を見て定格の 2 倍の 150A、センス抵抗値を 23.2Ωとした場合、この電流が常に流れたと仮定するとセンス抵抗には、

$$150A / 3000 = 50mA$$

のセンス電流が常に流れることとなります。このときの抵抗の損失は、

$$P=I^2 \cdot R = (50mA)^2 \times 23.2\Omega = 58mW$$

となります。

(2) 短絡発生時

短絡時には、主電流は、条件にもよりますが最大で IGBT の飽和電流(概ね定格の 10 倍≒750A)まで流れる可能性があります。そのため、センス電流は、

$$750A / 3000 = 250mA$$

となりますが、この電流は、短絡保護により $t=2\mu s$ で遮断されますので、このときの平均損失は

$$P=I^2 \cdot R \cdot t/T = (250mA)^2 \times 23.2\Omega \times 2\mu s / 1s = 0.0029mW$$

となります。

以上より、許容損失1/8W以上の抵抗で問題ないと考えますが、最終的には実システムにて十分評価してください。

最終的に、CIN端子に電圧が印加されてからIGBTのゲートが遮断されるまでには、IC内の伝達遅れ時間が余分にかかります。IC内部での遅れ時間を表2-8に示します。

表 2-8: 短絡保護回路遅れ時間

項目	min.	typ.	max.	単位
SC 遮断時間	0.3	0.5	1.0	μs

センス抵抗に短絡保護レベルを超える電圧が発生後、IGBT のゲートを遮断するまでの時間は、外部 RC フィルタでの遅れ時間とこの IC 内部での遅れ時間の和となります。

[短絡保護動作シーケンス(N 側のみ)]

- a1. 正常動作=IGBT オン=出力電流有り
- a2. 過電流検出(SCトリガ)・・・RC 時定数は、2μs 以内に遮断するように最適遮断時間を設定(1.5~2.0μs 以下推奨)
- a3. N側全相の IGBT ゲートをハード遮断
- a4. N側全相の IGBT がオフ
- a5. Fo 出力・・・外付けコンデンサ C_{Fo} で Fo 出力時間(Fo パルス幅)を設定
- a6. 入力 “L”=オフ
- a7. Fo 出力終了。入力 “H”途中でも次のオン信号(L→H)が入力されるまで、IGBT はオフ状態。
(各相への入力で相ごとに通常状態に復帰します)
- a8. 正常動作=IGBT オン=出力電流有

 


図 2-6: 短絡保護動作シーケンス

600V 大型 DIPIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

[センス方式による短絡保護について]

本機能はアーム短絡、負荷短絡時などの過大な短絡電流が流れる際の短絡保護を目的としています。モータの減磁電流保護など電流検出精度が必要な過電流保護には、主電流が流れるNU,NV,NW端子に外部シャント抵抗を接続し、主電流を直接モニタする方法を推奨いたします。ただし、外部シャント抵抗を接続した場合、分流比が変化するためセンス抵抗による短絡保護電流値は、表2-7に記載の電流値から下がりますので規定のセンス抵抗値の見直しが必要となる場合があります。表2-9にPS21A79のシャント抵抗接続時の短絡保護電流値例(Min.)を示します。(シャント抵抗値挿入時のセンス抵抗値などにつきましては、当社までお問い合わせください。)

また、外部シャント抵抗値を大きくした場合、シャント抵抗による電圧降下分IGBTのゲート電圧が低下し、飽和電流値が低下します。PS21A79は7mΩ以下、PS21A7Aは4.5mΩ以下を推奨いたします。
また、短絡電流遮断時などに発生するサージ発生を抑制するためシャント抵抗は寄生インダクタンスの小さいものを選び、NU,NV,NW端子からの配線距離は最短としてください。

表 2-9: 外部シャント抵抗挿入による短絡保護電流値変化例 (PS21A79 でセンス抵抗に規定の 40.2Ω 接続時)

外部シャント抵抗値	短絡保護電流値(Min.)
なし	85A
3mΩ	57A
5mΩ	48A

短絡、過電流保護の方法として、センス機能を使用せず、大型 DIPVer.3 など従来品と同様に外部シャント抵抗の電圧を Cin 端子に入力して短絡・過電流保護を行う方法もあります。この場合の外部保護回路例を、図 2-7 に示します。

外部保護回路の保護レベルの設定は定格電流の 2 倍以下としてください。その際、コンパレータのトリップ電圧を 0.5V 程度とし、短絡保護電流値が定格の 2 倍以下となるようなシャント抵抗値を選択してください。(例 PS21A79(定格 50A) の場合、 $R=0.5V/100A=5m\Omega$ 以上) なお、本方式で保護を行う場合でもセンス出力である 19 ピンの Vsc 端子はオープンではなく、規定のセンス抵抗を介して GND と接続してください。

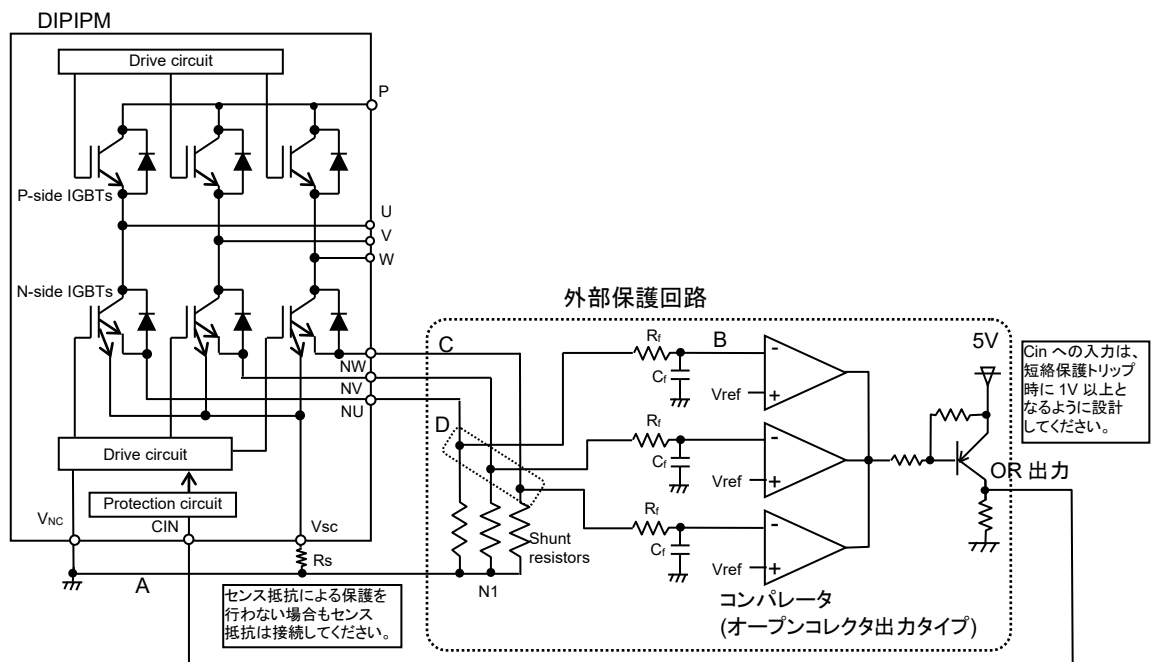


図2-7: センス方式使用しない場合の短絡保護回路例

注:

- 短絡保護の誤動作防止用RCフィルタ(RfCf)の時定数は、短絡時に2μs以下で遮断できるように設定してください。(1.5~2μs推奨) 遮断時間は、配線パターン、コンパレータの反応速度などにも依存します。OR出力にフィルタを挿入する場合はその遅れも考慮してください
- しきい値電圧Vrefは、0.5V程度を推奨します。
- シャント抵抗値は、短絡保護トリップ電流値が定格の2.0倍以下となるように設定してください。
- 誤動作防止のため、A、B、Cの配線は、可能な限り短くしてください。
- コンパレータへの入力の配線は、シャント抵抗の端子部直近(D点)で分岐してください。
- OR 出力の High レベル(保護時出力)は、全温度範囲で 1V 以上となるように設定してください。

2. 2. 2 制御電源電圧低下保護

制御電源電圧の低下により、IGBTのゲート電圧が低下しますので、推奨電源電圧内で使用してください。

制御電源電圧が低下すると、IGBTを保護するため、制御電源電圧低下保護(UV)が動作します。P側、N側の両方にUV回路はありますが、N側回路でUVが動作したときのみ、Fo信号を出力します。Fo信号は、制御電源電圧が低下している期間出力します。P側はIGBTのゲート遮断のみで、Fo信号は出力しません。また、この保護回路には、ノイズ等による瞬間的な電圧低下での保護動作を除去するため、約10μs(標準値)のフィルタを内蔵しておりますので制御電源電圧がトリップ電圧(UV_{DBt}、UV_{Dt})まで低下した場合でも、約10μs以内であれば保護は働きません。

表 2-10: 各制御電源電圧範囲での DIPIPM の状態

制御電源電圧範囲(V _D 、V _{DB})	状態
0V~4.0V	電源を入れない状態と同じです。 電源電圧低下保護(UV)が動作せず、Foも出力しません。 IGBTのしきい電圧以下であり、基本的にオンしません。また、外来ノイズ等により誤オンする可能性がありますので制御電源より先にDC-LINK電圧を立ち上げないでください。また、DIPIPMの電源が推奨電源電圧範囲(13.5V以上)まで立ち上がるまで入力にオン信号を入力しないようにしてください。
4.0V~UVトリップレベル	制御電源電圧低下保護(UV)動作範囲内 制御入力信号を加えても、スイッチング動作を停止しています。 電源電圧低下保護(UV)が動作し、Foを出力します。(FoはN側のみ)
UVトリップレベル~13.5V	スイッチング動作します。但し推奨範囲外ですので、DIPIPMの仕様書で規定しているV _{CE(sat)} ・スイッチング時間共に規格値を外れてコレクタ損失が増加し、接合温度が上昇する可能性があります。
13.5V~16.5V	推奨電源電圧範囲内 のため正常動作します。
16.5V~20.0V	スイッチング動作します。 但し、推奨範囲外ですので、スイッチング時間が高速になりすぎて、短絡時にはチップの短絡耐量が不足し、破壊することがあります。
20.0V~	IPMの制御回路の絶対定格を越えていますので過電圧破壊の可能性があります。

※リップルノイズの規定

制御ICの電源ラインに高周波の急峻なノイズが重畳されると、ICの誤動作が起きてFoを出力し、更には出力を停止(ゲート遮断)することがあります。この誤動作を回避するために、ノイズの変動成分が±1V/μsより穏やかになるよう、リップル電圧が2Vより小さくなるように、電源回路を設計してください。

規定: dV/dt ≤ 1V/μs、V_{ripple} ≤ 2Vp-p

制御電源電圧低下保護動作シーケンス(N側、UV_D)

- b1. 制御電源電圧立ち上がり・UV_{Dr}にて次のオン信号入力より動作開始 (各相への入力で相ごとに復帰します)
- b2. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り
- b3. 制御電源電圧低下(UV_{Dt})
- b4. N側全相のIGBTオフ・制御入力の状態に関らずオフ
- b5. Fo動作開始(C_{Fo}にて設定されたFoパルス幅以上、制御電源電圧が復帰するまでの間Fo出力)
- b6. 制御電源電圧復帰(UV_{Dr})
- b7. 正常動作=IGBTオン=出力電流有り

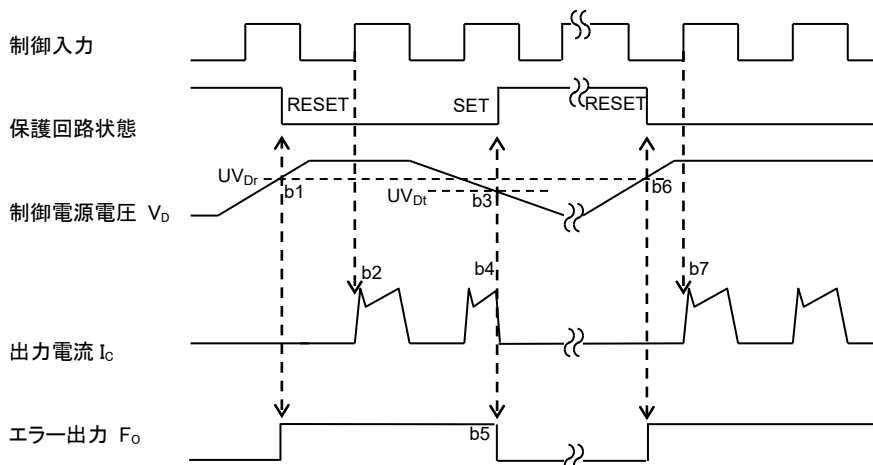


図 2-8: N 側制御電源電圧低下保護動作シーケンス

制御電源電圧低下保護動作シーケンス(P 側、UV_{DBr})

- c1. 制御電源電圧立上り…UV_{DBr}にて次のオン信号入力より動作開始 (各相への入力で相ごとに復帰します)
- c2. 正常動作=IGBT オン=出力電流あり
- c3. 制御電源電圧低下 (UV_{DBt})
- c4. 該当相の IGBT オフ…制御入力に関わらずオフ、Fo 出力は無し
- c5. 制御電源電圧復帰 (UV_{DBr})
- c6. 正常動作=IGBT オン=出力電流あり

 


図 2-9: P 側制御電源電圧低下保護動作シーケンス

2. 2. 3 温度アナログ出力機能

(1) 温度アナログ出力の使用方法

本温度アナログ出力機能は、制御 IC(LVIC)部に温度検出素子を配置し、LVIC 部の温度を検出し、出力しています。そのため、IGBT、FWDiなどパワーチップの発熱は、内蔵及び外部ヒートシンク、モールド樹脂を介して伝わりますので、モータロックや短絡などパワーチップの急激な温度上昇には、LVIC の温度上昇は追従できません。

本機能は、放熱用のファンの停止など放熱系の故障などによる温度上昇や重負荷継続時の出力制限といった、従来の外付けヒートシンクなどに取り付けられていたサーミスタと同様な方法での使用を推奨いたします。

(DIIPM 自身では、保護をいたしませんので温度出力をモニタし、保護が必要な場合は、外部コントローラにてシステムの停止等、保護動作の実施が必要です。)

(2) アナログ温度出力端子(VOT 端子)仕様

VOTの端子の出力能力を表 2-11 に示します。VOT 出力は、図 2-10 に示しますように温度検出素子の出力を反転アンプで増幅して、VOT 端子に出力する構成としています。(VOT-VNC(=コントローラ GND)間に抵抗を設置される場合は、VOT 出力電圧÷抵抗値分の電流が、LVIC の消費電流として常に流れることになります。)

表 2-11: 出力電流定格(Tc=-20°C~100°C)

	min.
ソース電流能力	1.7mA
シンク電流能力	0.1mA

*) ソース電流: VOT 端子から流し出す電流
シンク電流: VOT 端子に引き込む電流

 


図 2-10: LVIC VOT 端子部回路図

VOT 出力は、温度が上昇した際に 5V を超える可能性があります。VOT 出力と接続される MCU などのコントローラの保護のため、MCU 電源(5V,3.3V)と VOT 出力の間にクランプダイオードの設置を推奨いたします。

(2) 温度保護の温度設定

大型 DIIPM Ver.4 に搭載しているアナログ温度出力について LVIC 温度-VOT 特性を図 2-11 に示します。

下図に示す VOT 出力特性はシステムにて過熱保護を設定する際の参考データとしてお取り扱いください。なおスペックにて規定する LVIC 温度以外の特性は設計値です。

 


図 2-11: VOT 出力電圧-LVIC 温度関係



上述のとおり、パワーチップの発熱は、外部ヒートシンクなどを介して LVIC に伝わりますので、アナログ温度出力される LVIC 温度 (T_{ic}) とパワーチップ接合温度 (T_j)、チップ直下のケース温度 (T_c) の関係は、外部ヒートシンク、放熱条件、制御方法によって異なります。

例として図 2-12 に下表 2-12 の放熱ヒートシンクを使用した場合の IGBT 損失と各温度の関係 (代表例) を示します。放熱ヒートシンクが異なる場合、同じ IGBT 損失でもケース温度と LVIC 温度の関係が異なることがわかります。


このため、温度保護設計するためには、実システム (放熱系) での実動作により、パワーチップ接合温度 (T_j)、ケース温度 (T_c)、LVIC 温度 (アナログ温度出力: T_{ic}) の関係の評価のうえ、温度保護設定値 ($T_c=100^{\circ}\text{C}$ 以下かつ $T_j=150^{\circ}\text{C}$ 以下となる範囲) を検討する必要があります。

表 2-12: 放熱ヒートシンク

	熱抵抗	ヒートシンクサイズ (W x D x H)
ヒートシンク A	2.20K/W	100 x 88 x 40 mm
ヒートシンク B	1.35K/W	200 x 88 x 40 mm

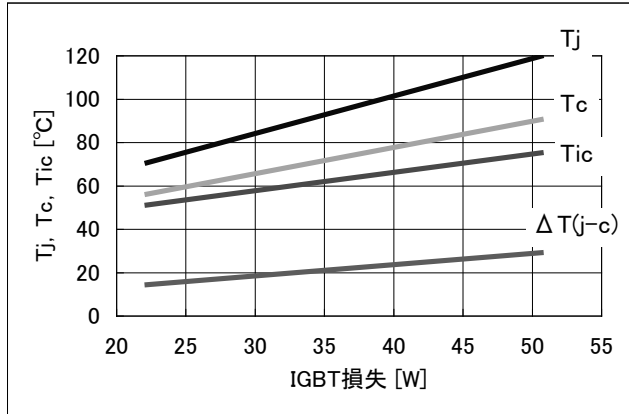 

(a) 放熱ヒートシンク A

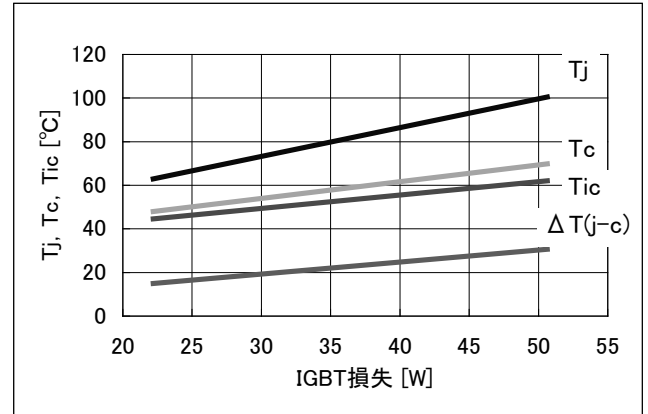

(b) 放熱ヒートシンク B

図 2-12: IGBT 1 素子 DC 通電時の IGBT 損失-Tj, Tc, Tic 関係(Ta=25°C 代表例)

温度保護設定の一例を以下に示します。

図 2-13 は、IGBT 通電時の Tj、ケース温度 Tc、LVIC 温度 Tic の測定結果の一例です。この結果と図 2-11 の温度出力特性を合わせて算出したアナログ温度出力 V_{OT} と Tc との関係を図 2-14 に示します。ここで Tj = 125°C (Tc = 100°C) 以上で温度保護動作を行う場合、Tc = 100°C 時の最大出力電圧 V_{OTmax} = max 3.75V で保護動作をかけるように設定します。

この時、実際の Tc は、ばらつきにより 100°C ~ 115°C の範囲となる可能性があります。ばらつき max の Tc = 115°C においても Tj (= 125°C + 15°C = 140°C) ≤ 150°C になります。

 


図 2-13: IGBT 通電時の損失-Tj, Tc, Tic (代表例)

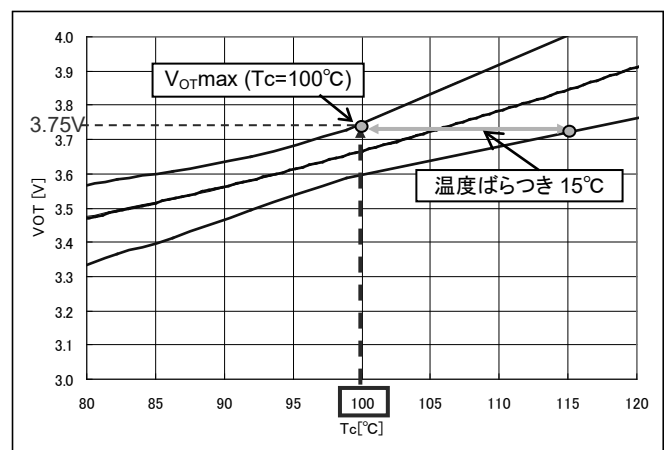


図 2-14: VOT 出力電圧-Tc 特性 (代表例)

上述のとおり、パワーチップ接合温度、ケース温度、LVIC 温度は放熱条件等によって変動いたします。

ご要望いただければ、アナログ温度出力特性データ付サンプルをご提供可能ですので、実機動作時の IGBT 温度、ケース温度、LVIC 温度 (アナログ温度出力) の関係をご評価のうえ、アナログ温度出力の使用方法をご検討ください。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2.3 パッケージ 2.3.1 外形図

 


図 2-15:外形図

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2.3.2 パワーチップ配置図

大型 DIIPM Ver.4 の各パワーチップの中心位置を図 2-16 に示します。
 なお、本図は、印字面側から見た図です。

 


図 2-16: 大型 DIIPM Ver.4 パワーチップ位置

2.3.3 レーザーマーキングの位置

図2-17 にレーザーマーキング範囲を示します。
 社名、原産国表示、形名、ロット番号は、モジュール上部(放熱面の反対側)にマーキングされます。


 


図 2-17 マーキング図

 ロット番号は、製造年・月、ランニング番号及び生産国を示します。詳細は以下のとおりです。



600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 3. 4 端子配列

表 2-13: 端子名称

No.	端子名	端子説明
1	U _P	UP 相制御入力信号端子
3	V _{P1}	UP 相制御電源端子
4	V _{UFB}	UP 相駆動電源端子
6	V _{UFS}	UP 相駆動電源 GND 端子
7	V _P	VP 相制御入力信号端子
9	V _{P1}	VP 相制御電源端子
10	V _{VFB}	VP 相駆動電源端子
12	V _{VFS}	VP 相駆動電源 GND 端子
13	W _P	WP 相制御入力信号端子
14	V _{P1}	WP 相制御電源端子
15	V _{PC}	P 側制御電源 GND 端子
16	V _{WFB}	WP 相駆動電源端子
18	V _{WFS}	WP 相駆動電源 GND 端子
19	V _{SC}	センス電流検出端子
21	V _{N1}	N 側制御電源端子
22	V _{NC}	N 側制御電源 GND 端子
23	V _{OT}	温度出力端子
24	CIN	短絡トリップ電圧検出端子
25	CFO	エラー出力パルス幅設定端子
26	F _O	エラー出力端子
27	U _N	UN 相制御入力信号端子
28	V _N	VN 相制御入力信号端子
29	W _N	WN 相制御入力信号端子
34	NW	W 相 N 側 IGBT エミッタ端子
35	NV	V 相 N 側 IGBT エミッタ端子
36	NU	U 相 N 側 IGBT エミッタ端子
37	W	W 相出力端子
38	V	V 相出力端子
39	U	U 相出力端子
40	P	インバータ電源端子

No.	端子名	端子説明
2	V _{PC}	ダミー端子 DIIPM構造上必要な端子です。 電位をもっていますので各端子は 他の端子と接続しないでください。 (ノーコネクト)
5	U _{PG}	
8	V _{PC}	
11	V _{PG}	
17	W _{PG}	
20	U _{NG}	
30	V _{NC}	
31	W _{NG}	
32	V _{NG}	
33	W	
41	U	
42	V	

600V 大型 DIPIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

表 2-14: 入出力端子

項目	記号	内容
P 側駆動電源端子 P 側駆動電源 GND 端子	V _{UFB} -V _{UFS} V _{VFB} -V _{VFS} V _{WFB} -V _{WFS}	<ul style="list-style-type: none"> High-side IGBT 駆動用電源端子です。 DIPIPM は、ブートストラップ回路を外付けすることにより外部電源は不要となります。ブートストラップコンデンサは、V_D から N-side IGBT のスイッチンググループによって充電されます。 V_{DB} が安定していないと誤動作の原因となります。ブートストラップコンデンサと並列に、周波数及び温度特性の良いパスコン(～2μF 程度)を接続されることを推奨します。 制御電源へのサージ電圧吸収用にツェナダイオード(ツェナ電圧 24V、電力損失 1W 程度)を端子近傍に接続することを推奨します。
P 側制御電源端子 N 側制御電源端子	V _{P1} V _{N1}	<ul style="list-style-type: none"> 内蔵 IC の制御側電源端子です。(LVIC と HVIC)。 V_{P1}、V_{N1} は外部基板上で接続してください。 ノイズと電源リップルによる誤動作を抑えるために周波数特性の良い平滑コンデンサを制御端子近傍に接続ください。また、周波数及び温度特性の良いパスコン(～2μF 程度)の接続も推奨します。 電圧リップルは規格内にはいるように設計ください。 制御電源へのサージ電圧吸収用にツェナダイオード(ツェナ電圧 24V、電力損失 1W 程度)を端子近傍に接続することを推奨します。
制御電源 GND 端子	V _{PC} V _{NC}	<ul style="list-style-type: none"> 内蔵 IC の制御側グランド端子です。(HVIC と LVIC) 入力、F_O 出力など制御基準電位となるのでノイズの影響を避けるため、制御 GND 配線に母線電流が流れないようにしてください。(パワー GND と分けて配線する)
制御入力端子	U _P 、V _P 、W _P U _N 、V _N 、W _N	<ul style="list-style-type: none"> DIPIPM をスイッチング制御する入力端子です。ハイアクティブ動作します。 電圧駆動タイプです。内部は CMOS 構成のシュミットトリガ回路に接続されています。 ノイズに敏感ですので、パターンは最短としかつ配線に注意してください。ノイズなどが重畳している場合は、RC フィルタを接続してください。RC フィルタを追加する場合、DIPIPM 内部のプルダウン抵抗(min3.3kΩ)との分圧になりますのでオン・オフのしきい値に注意ください。
センス電流検出端子	V _{SC}	<ul style="list-style-type: none"> N 側 IGBT で主電流から分流された電流が流れ出します。この端子と V_{NC} 間に電流検出抵抗を接続し、短絡保護をおこないます。
短絡トリップ 電圧検出端子	CIN	<ul style="list-style-type: none"> センス電流検出端子と V_{NC} 間に接続した電流検出抵抗に発生する電圧を CIN 端子にフィードバックして短絡保護を行います。内部でコンパレータ入力に接続されています。 ノイズによる短絡保護の誤動作を防止するため、RC フィルタ(推奨値時定数 1.5～2μs 程度)を接続してください。
エラー出力端子	F _O	<ul style="list-style-type: none"> DIPIPM の異常状態(N 側の SC、UV 回路動作時)を示す出力です。 オープンドレイン出力です。この端子は、外部で 5V 系電源に 10kΩ 程度の抵抗でプルアップしてください。(F_O 端子へのシンク電流 I_{F_O} が 1mA 以下となるように抵抗値を設定してください。例 5V に 10kΩ でプルアップした場合約 0.5mA となります)
エラー出力パルス幅 設定端子	CFO	<ul style="list-style-type: none"> エラー出力時間幅を設定する端子です。 この端子と V_{NC} 間にコンデンサを挿入し、エラー出力時間幅を設定します。コンデンサ容量 22nF 時、エラー出力時間幅 typ 値は、2.4ms となります。C_{F_O} = t_{F_O} × 9.1 × 10⁻⁶ (F)
温度出力端子	V _{OT}	<ul style="list-style-type: none"> LVIC 温度をアナログ信号で出力する端子です。内部はオペアンプの出力となっています。
インバータ 電源端子	P	<ul style="list-style-type: none"> インバータの電源端子です。 P-side IGBT のコレクタに接続されています。 パターンのインダクタンス成分によるサージ電圧を抑制するため、平滑コンデンサを P、N 両端子の直近に配置してください。また、周波数特性に優れたフィルムコンデンサの追加も効果的です。
N 側 IGBT エミッタ端子	NU、NV、NW	<ul style="list-style-type: none"> インバータのグランドです。 NU に U 相、NV に V 相、NW に W 相の N 側 IGBT のエミッタが接続されています。
インバータ出力端子	U、V、W	<ul style="list-style-type: none"> インバータ出力用の端子です。 AC モータなどの負荷を接続します。 内部はハーフブリッジで構成された出力 IGBT の中点に接続されています。

※ スwitching動作時の DIPIPM 制御電源端子、P-N 間電圧のサージ電圧や、入力端子のノイズをオシロスコープなどで確認してください。その際、オシロスコープの時間軸は 1μs/div 以下での確認が必要です。

定格を超えるサージや入力しきい値を越えるようなノイズが重畳しているようであれば、対策(配線見直し、コンデンサの位置、容量の見直し、ツェナ Di の搭載、フィルタの強化など)をご検討ください。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

2. 4 取り付け方法

大型 DIIPM Ver.4 の絶縁距離および放熱ヒートシンクに取り付ける場合の注意点を示します。

2. 4. 1 絶縁距離

各空間、沿面距離を表 2-15 に示します。

表 2-15: 絶縁距離(min 値)

	空間距離(mm)	沿面距離(mm)
パワー端子間	7.1	7.8
制御側充電部異電極端子間	3.1	5.6
外部端子-放熱ヒートシンク間	3.7	5.6

2. 4. 2 取り付け方法と注意点

モジュールをヒートシンクなどに取り付ける際、過剰なトルクでの締め付けや、片締めを行うと、パッケージに応力が加わりモジュール内パワー素子などのチップまたは、パッケージ破壊(絶縁劣化)を招くことになります。推奨する締め付け順序例を図2-18に示します。締め付け時にはトルクドライバーを使用し、所定のトルクで締めつけてください。また、DIIPMの放熱面とヒートシンク表面に、異物が混入しないようにしてください。正常な取り付け手順を設定した場合でも突発的な過度の締め付けや異物の混入などによるパッケージへのダメージ印加の可能性もあり得ますので、安全性の確保の観点からDIIPM取り付け後の製品でも絶縁検査等の確認作業の実施を推奨いたします。

 


図:2-18 締め付け手順

仮締め①→②
 本締め①→②
 交互に締めるのであれば、順番はどちらを先にしても問題ありません。
 * : 仮締めの締め付けトルクは最大定格の 20~30%を目安に設定してください。

表 2-16: 締付トルク強度規格とヒートシンクの必要平面度

項目	条件	最小値	標準値	最大値	単位
締付トルク強度	推奨値 1.18N・m、取付けねじ:M4	0.98	—	1.47	N・m
ヒートシンク平面度	外付けヒートシンクの平面度	-50	—	+100	μm

外付けヒートシンクの平面度は、図 2-19 のように規定しています。

 


図 2-19: 外付けヒートシンクの平面度測定範囲

外付けヒートシンクの平面度(反り/凹凸)は、DIIPM 取り付け面において、図 2-19 のとおりとし、表面仕上げ Rz12 以内としてください。放熱効果を最大限得るためにはその接触面積をできるだけ大きくし、接触熱抵抗を最小にする必要があります。

また、DIIPM の放熱面とヒートシンクとの接触面には熱伝導性の良いグリースを 100μm~200μm 程度、均一になるように塗布してください。ヒートシンクとの接触面にグリースを塗布しますと接触部の腐食防止にも役立ちます。ただし、塗布するグリースは、使用動作温度範囲内で変質せず、経年変化のないものをご使用ください。

製品放熱面-ヒートシンク間の熱抵抗は、締め付けた状態におけるグリースの厚さ、グリースの熱伝導率等により異なります。目安として、グリース厚 20μm、グリースの熱伝導率 1.0W/m・K の場合の製品放熱面-フィン間熱抵抗値(1/6 モジュール)は 0.2°C/W となります。グリース塗布、ヒートシンク取り付け時には、空気を巻き込まないように十分なじませてください。(接触熱抵抗の増加、締め付けの緩みにつながる可能性があります)

2. 4. 3 はんだ付け条件

DIIPM 基板実装時のはんだ付け条件を下記します。(リフローはんだ付けはできません。)

(1) フローはんだ条件

フローはんだの条件につきましては、はんだ槽温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 以下、浸漬時間 10 ± 1 秒以内であれば、当社信頼性試験条件(表 2-17) 以下であり問題ないものと考えます。また、予備加熱につきましては、DIIPM の保存温度定格の 125°C 以下での実施を推奨します。

フローはんだ付けでは、はんだ噴流の状態、コンベア速度、基板のランド、スルーホール形状などによって条件が変化いたします。最終的には貴社で製作された基板を使用し、現品で問題ないことをご確認願います。

表 2-17: 信頼性試験条件

信頼性項目	試験条件
はんだ耐熱性	はんだ温度 $260^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 10 ± 1 秒

(2) 手はんだ条件

はんだごてなどによる手はんだ付け条件につきましては、はんだごての種類(ワット数含む)や基板上の配線パターンにより変わりますので、一般的な推奨条件は提示しておりません。

はんだごてによるはんだ付け時の温度は、DIIPM のトランスファーモールド樹脂の T_g (ガラス転位温度)やチップ耐熱温度を考慮して、リード端子根元部で 150°C 以下にすることを推奨しています。

はんだ付け条件を設定する場合には、ご使用のはんだごて、基板にて DIIPM の端子根元温度、はんだぬれ性などを十分ご確認のうえ、設定願います。(はんだ付け時間は極力短時間としてください)

また、はんだごて使用時の一般的な注意点として、半導体用のはんだごて(12~24Vの低電圧仕様)を用いて、こて先はアースして使用願います。温度管理のために、温度調整機能付きのはんだごてが有効です。

以下に端子根元の温度上昇のご参考データとして、50W はんだごてにより模擬評価した結果を図 2-21 に示します。

[評価方法]

(1) 評価サンプル: 大型 DIIPM Ver.4

(2) 評価手順

熱容量的に小さい制御側外部リード端子先端(先端から 1mm)の箇所にはんだごて(50W)をあて、

リード端子根元の温度上昇を測定する。(図 2-20)

温度測定は、リード端子根元に熱電対(C・C 線)を取り付けて測定。

はんだごての温度設定は、 400°C にて実施。

 


図 2-20: 評価状態

 


図 2-21: 端子にはんだごてをあてたときの端子根元温度推移(代表例)

第3章 使用方法

3.1 使用方法と応用

この章では、使用方法、周辺回路例について説明します。

3.1.1 システム接続例

C1: 温度・周波数特性に優れた電解コンデンサ

注) 容量値は PWM 制御入力方式によって変わります。

C2: バイパスコンデンサ 0.22 μ F~2 μ F ノイズ除去用の温度、周波数、DC バイアス特性に優れたセラミックコンデンサ(B, R 特性など。)

C3: スナバコンデンサ 0.1 μ ~0.22 μ F程度(フィルムコンデンサなど)

D1: フォトストロップダイオード 耐圧=600V (=V_{CEs})以上 trr=100ns以下の高速品

D2: サージ保護用ツェナダイオード24V/1W

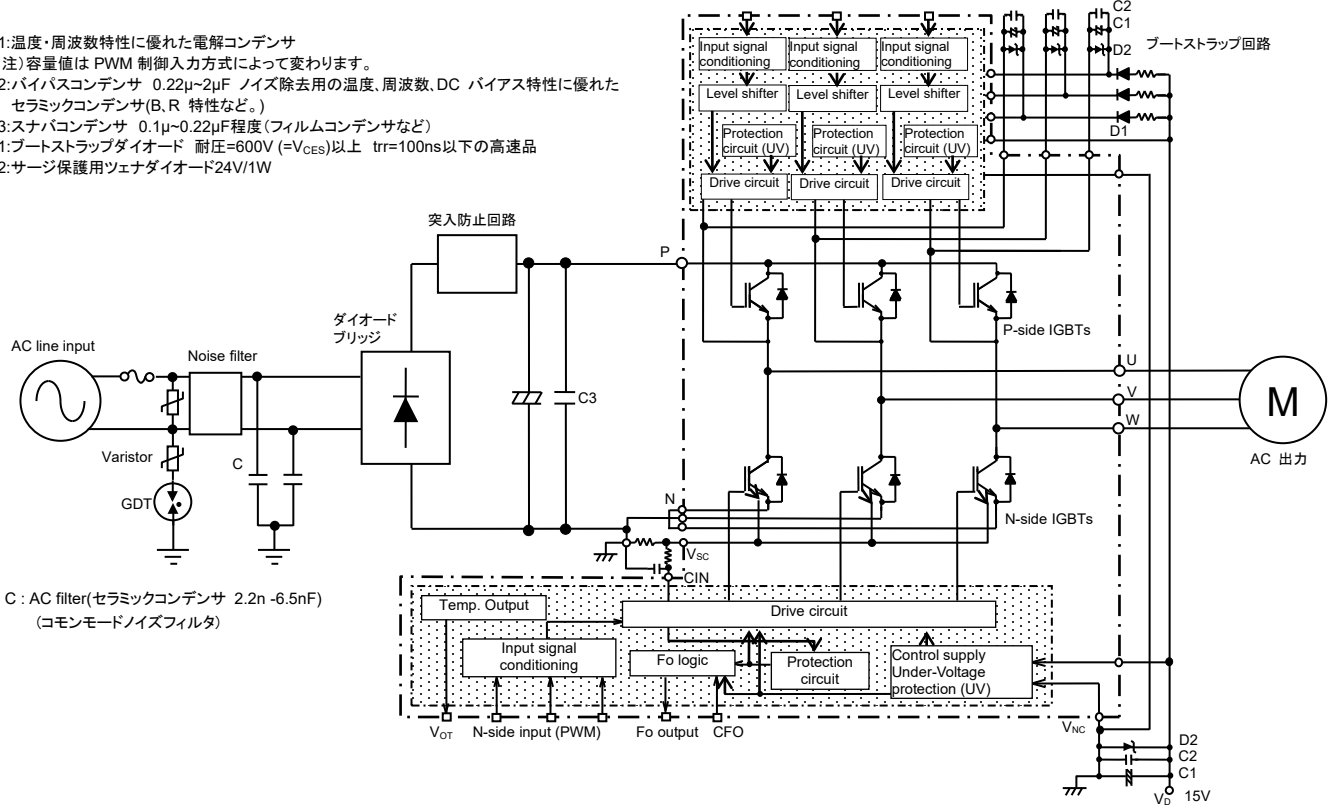


図 3-1: システム接続例

3. 1. 2 インターフェース回路例 (直接入力)

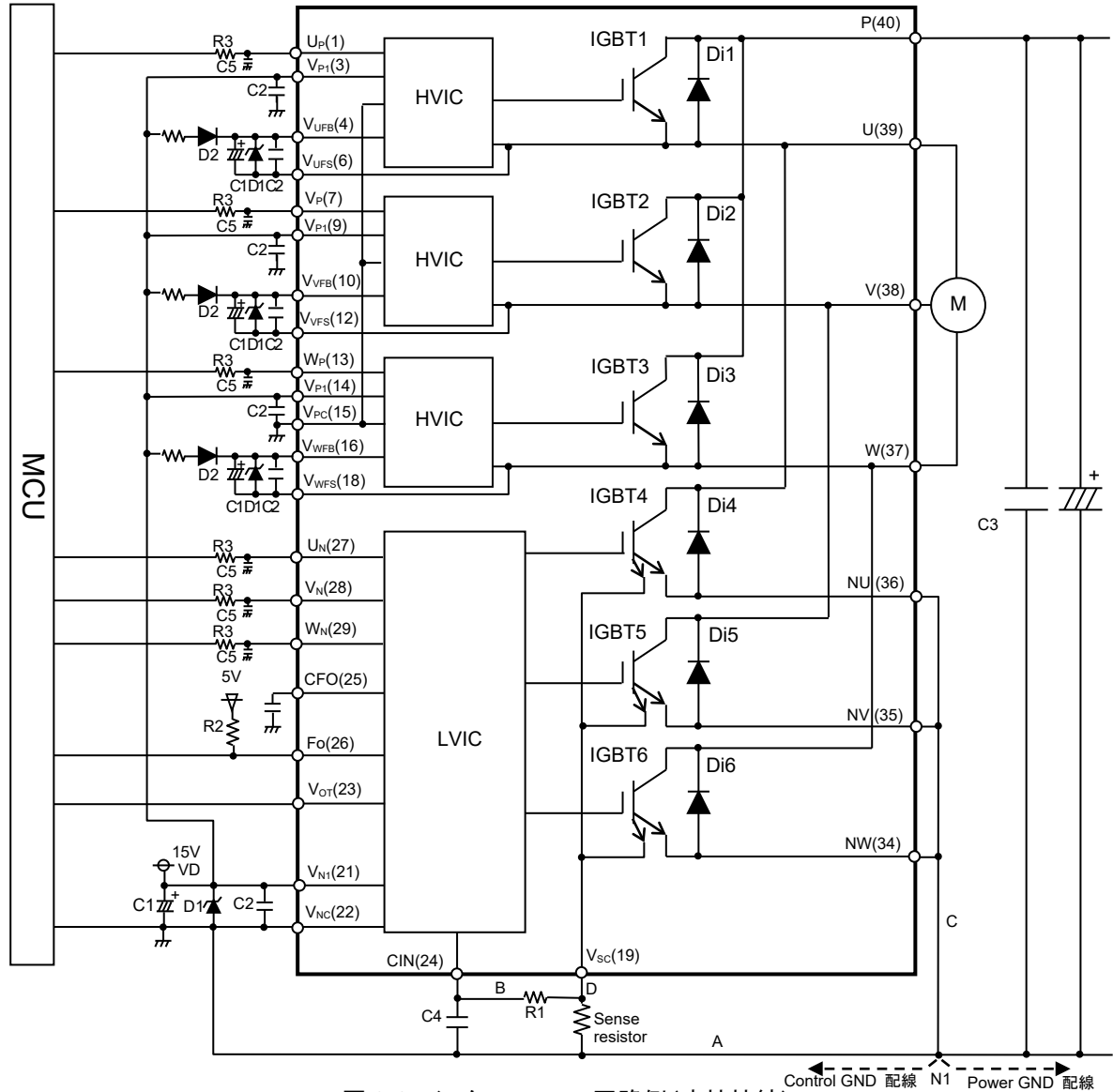


図 3-2: インターフェース回路例 (直接接続)

Note

1. 制御側電源GNDとパワー側GNDの配線を共通のベタ配線で配線すると大電流が流れるパワーGNDの変動の影響を受け誤動作の可能性がありますので制御側電源GNDとパワー側GNDの配線は分けて配線し、N1点 (NU、NV、NWを接続した点) にて一点接続としてください。
2. 制御電源へのサージ電圧吸収用にツェナダイオードD1 (ツェナ電圧24V、許容損失1W程度) を制御電源端子間近傍への接続を推奨します。
3. サージ電圧による耐压破壊を防止するために、平滑コンデンサとP、N1端子間の配線はできるだけ短くしてください。またP-N1端子間に0.1 μ -0.22 μ F程度のスナバコンデンサC3を挿入してください。
4. 短絡保護機能の誤動作防止用RCフィルタ(R1C4)の時定数は、短絡時に2 μ s以下で遮断できるように設定してください。(1.5~2 μ s推奨) R1、C4は温度補償用などバラツキの小さいものを推奨します。遮断時間は、配線パターンによって変わりますので実システムにて十分評価してください。R1の抵抗値が小さい場合、SC保護の遅れにつながりますので、R1はRsの10倍以上としてください。(100倍程度を推奨)
5. A、B、Cの配線はIGBTの動作に大きな悪影響をもたらすため、配線はできるだけ短く配線してください。
6. センス抵抗Rsには、温度特性を含めばらつき \pm 1%以内で低インダクタンスの物を推奨します。また、許容電力は1/8W以上を推奨しますが、最終的には実システムで十分評価してください。
7. CIN端子への配線は、SC保護の誤動作防止のため、センス抵抗端子直近のD点で分岐し、Vsc端子-センス抵抗間配線はできるだけ短くしてください。
8. 各コンデンサはDIIPMの端子近傍に設置してください。C1は、温度特性、周波数特性の優れた電解コンデンサ、C2は0.22 μ -2 μ Fでノイズ除去用の温度、周波数、DCバイアス特性に優れたセラミックコンデンサを推奨します。
9. 入力信号はハイアクティブです。IC内部で3.3k Ω (min)の抵抗でプルダウンしています。誤動作防止のため、入力信号配線はできるだけ短く配線し、ノイズによる誤動作防止のためRCフィルタを挿入する場合は、入力しきい値電圧を満足するように設定してください。専用HVICを採用しているため、MCUIに直接接続することができます。
10. Fo端子はオープンドレインです。If_o=1mA以下となるような抵抗値で制御電源(5V、15V)にプルアップしてご使用ください。(If_o=プルアップ電源電圧/プルアップ抵抗値で概算できます。5Vにプルアップする場合、5k Ω 以上、10k Ω を推奨します)
11. Fo出力のパルス幅t_{Fo}は、C_{Fo}端子に接続するコンデンサで設定可能です。所望のt_{Fo}時のC_{Fo}の計算式を示します。(C_{Fo} = t_{Fo} × (9.1 × 10⁻⁶) [F])
12. ブートストラップダイオードD2には耐压600V以上の高速リカバリ品(tr=100ns以下)を推奨します。
13. 制御ICの電源ラインに高周波の急峻なノイズが重畳されると、ICの誤動作が起きてFoを出力し停止する可能性があります。制御電源ラインのノイズは、dv/dt \leq 1V/ μ s、Vripples \leq 2Vp-pとなるように電源回路を設計してください。
14. DIIPMでは、各相あるいは、個体間で並列接続して同一負荷を駆動するような使用法は、推奨いたしません。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3.1.3 インターフェース回路例(フォトカプラ駆動)

フォトカプラを使用した場合の応用回路例を示します。

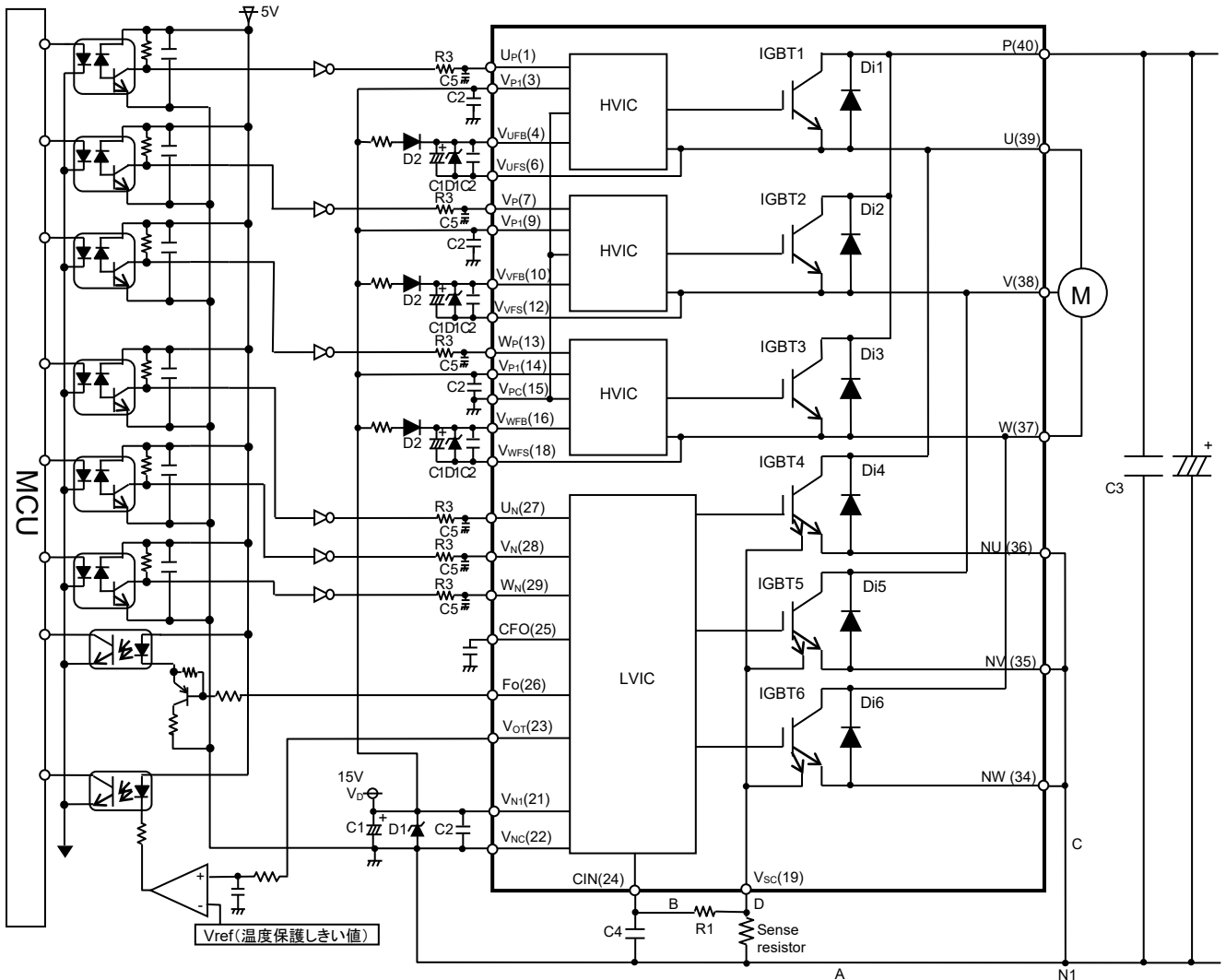


図 3-3: インターフェース回路例(フォトカプラ駆動)

注:

- (1) 高速フォトカプラ(高CMR)の使用を推奨します。
- (2) Fo シンク電流 I_{Fo} は、1mA 以下になるようにしてください。
- (3) ノイズによる誤動作防止のため、DIIPMの信号入力端子直近にRCフィルタを挿入する場合は、入力しきい値電圧を満足するように設定してください。
- (4) V_{OT} 出力部のコンパレータ回路について、コンパレータ出力のチャタリングを防止するためヒステリシス付き入力回路を推奨します。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3. 1. 4 信号入力端子とFo 端子

(1) 制御入力端子構造と接続例について

入力端子はハイアクティブ動作です。

プルダウン抵抗 (min.3.3kΩ) を内蔵しており、外付けのプルダウン抵抗は不要です。

図 3-4 入力部ブロック図、表 3-1 に入力しきい値電圧規格を示します。

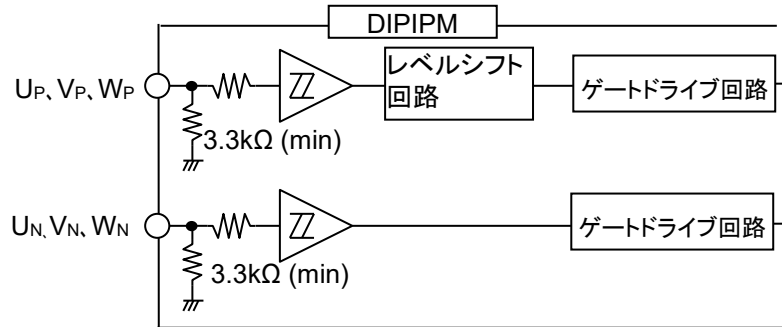



図 3-4: 入力部ブロック図

表 3-1: 入力しきい値の規格 (VD=15V, Tj=25°C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
1. 入力オンしきい値電圧	Vth(on)	UP, VP, WP - VPC	2.1	2.3	2.6	V
2. 入力オフしきい値電圧	Vth(off)	UN, VN, WN - VNC 端子間	0.8	1.4	2.1	

DIIPM への信号入力配線は、極力短くする必要がありますが、配線が長くノイズが重畳する場合は、RC フィルタなどにより対策してください。

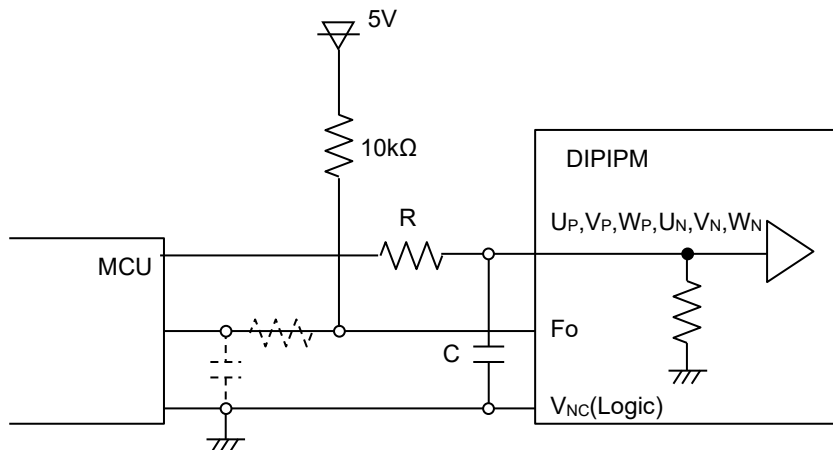また、DIIPM には、表 3-2 のように許容最小入力パルス幅の規定があります。この規定パルス幅より長いパルスを入力するようにしてください。



注. 入力の RC カップリングは、応用システムに使われる PWM 制御入力方式、入力配線パターンにより変わります。DIIPM 入力信号部は IC 内部で 3.3kΩ (min) の抵抗プルダウンを行っています。入力信号ラインに抵抗を挿入される場合は、DIIPM の入力しきい値を満足する設定としてください。
Fo 端子はオープンドレインです。制御電源 (5V, 15V) に IFo=1mA 以下となるような抵抗でプルアップしてご使用ください。(5V にプルアップする場合、5.1kΩ 以上、10kΩ を推奨します)

図 3-5: 入力端子接続例

表 3-2: 許容最小入力パルス幅

		条件		形名	最小	標準	最大	単位
許容最小 入力パルス幅	PWIN(on)	-	-	PS21A79	1.1	-	-	μs
				PS21A7A	1.3	-	-	
	PWIN(off)	$200 \leq VCC \leq 350V$ $13.5 \leq VD \leq 16.5V$ $13.0 \leq VDB \leq 18.5V$ $-20 \leq Tc \leq 100^\circ C$ Nライン配線インダクタンス 10nH 以下	定格電流以下	PS21A79	3.0	-	-	
				PS21A7A	3.0	-	-	
			定格電流～ 定格電流×1.7	PS21A79	5.0	-	-	
				PS21A7A	5.0	-	-	

- ・PWIN(on)以下のパルス幅の入力オン信号には出力が応答しないことがあります。
- ・PWIN(off)以下のパルス幅の入力オフ信号には出力が応答しない、または P 側のみターンオン時間が大きくなる場合があります。ただし、この場合においても入力オンの状態にて出力オフの状態を維持し続けることはありません。詳細は図 3-6 のタイミング図を参照ください。

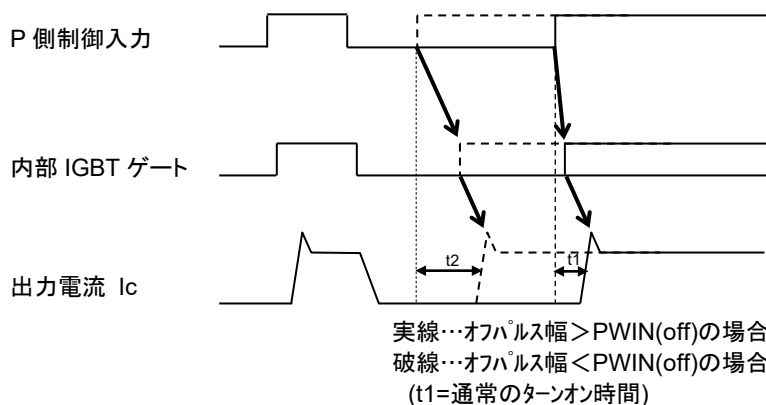


図 3-6: 許容最小入力パルス幅 PWIN(off)以下の信号を印加した場合の出力動作(P 側のみ)

(2) Fo 端子構造と接続例について

Fo 端子はオープンドレインです。外部 I/F 系の電源または 5V 系電源のプラス側へプルアップしてください(図 3-5)。5V 電源にプルアップする場合は 10kΩ を推奨します。図 3-7 に Fo 端子の V-I 特性(代表例)を示します。

Fo 信号のシンク電流 I_{Fo} の最大値は 1mA です。(I_{Fo} は、 I_{Fo} =プルアップする電源電圧/プルアップ抵抗値で計算できます。)

フォトカプラ接続される場合は、フォトカプラの能力に応じて、バッファ等の接続をご検討ください。

表 3-3: Fo 信号電気的特性

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
エラー出力電圧	V_{FOH}	$V_{sc}=0V$ 、 $Fo=10k\Omega$ 5V プルアップ	4.9	—	—	V
	V_{FOL}	$V_{sc}=1V$ 、 $I_{Fo}=1mA$	—	—	0.95	V

 


図 3-7: Fo 端子の V-I 特性($V_D=15V$, $T_j=25^\circ C$ 、代表例)

3. 1. 5 スナバコンデンサの接続

サージ電圧による耐電圧破壊を防止するために、平滑コンデンサと DIIPM の端子間の配線はできるだけ短くしてください。また、0.1~0.22μF 程度のスナバコンデンサを挿入してください。(スナバコンデンサの耐圧は、素子耐圧以上のものを使用してください。)

図 3-8 のように、スナバコンデンサは、P 端子と NU、NV、NW 端子の接続点間直近に設置してください。

 


図 3-8: スナバ接続回路

3. 1. 6 GND 周辺配線について

短絡保護用センス抵抗周辺の配線及びGND配線は、配線インダクタンスによって短絡保護動作などに影響を与えます。極力短く設計し、配線インダクタンスを極力抑えるようにしてください。

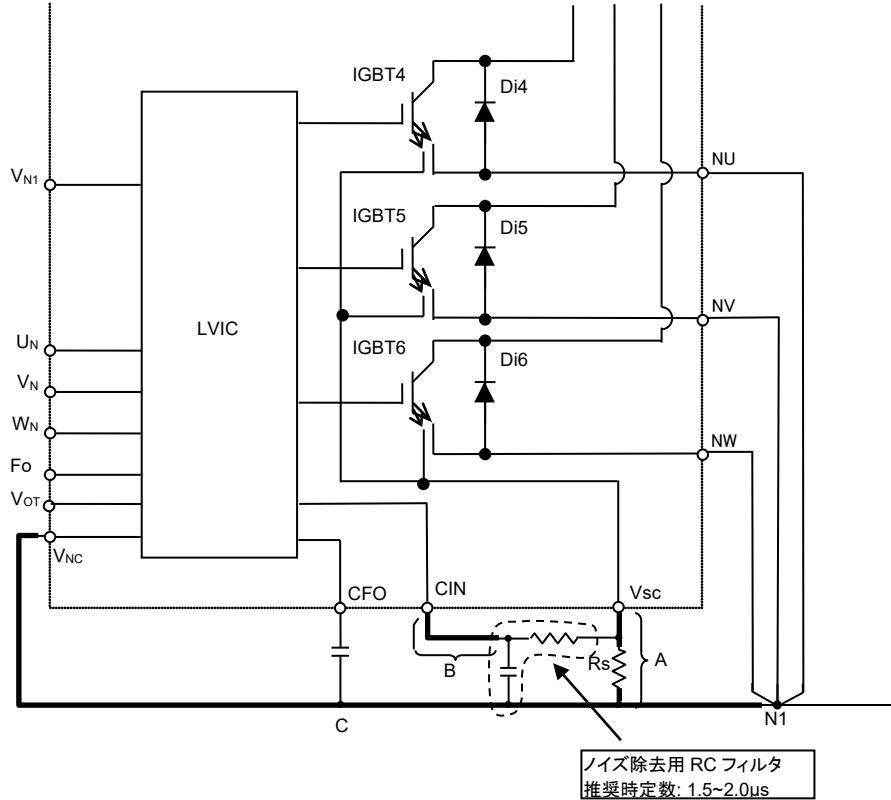


図 3-9: センス抵抗周辺配線と配線の影響

(1) A 部配線パターンの影響

A 部配線パターンが長いと、IGBT のスイッチング時に抵抗を含めた A 部配線インダクタンスにより発生するサージ電圧により、短絡保護レベルが変化する要因となります。本配線部は、極力短く配線してください。

(2) B 部配線パターンの影響

センス抵抗に発生するノイズを除去するために、RC フィルタ回路を接続しますが、B 部配線が長いと、フィルタ効果が小さくなり、誘導ノイズをうけやすくなります。RC フィルタは CIN、VNC 端子近傍に設置してください。

(3) C 部配線パターンの影響

上記に全て影響します。GND 配線は極力短く配線する必要があります。ベタパターンで配線する場合は、制御 GND とパワーGND は、同一のベタパターンにせずに分けて配線し、制御 GND とパワーGND は、N1 点(NU、NV、NW を接続した点)にて1点接続としてください。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3. 1. 7 PCB設計時の注意点について

PCBパターンを設計される上でパターン上の主な注意点を図 3-10 に示します。

 


図 3-10: PCBパターン設計時の注意点

PCBパターンにおけるトラブル事例

	パターン事例	トラブル発生事例
1	・パワーGNDと制御GNDがオーバーラップして配線	パワーGNDに流れる不連続な大電流による di/dt と配線の寄生インダクタンスによって生じるサージが、制御GNDに伝搬して制御GNDレベルが変動し、同GNDを基準としている入力端子に誤信号が入力され IGBT が誤オンしてアーム短絡発生。
	・GND配線にループあり	GNDループに迷走電流が流れることでGND電位変動が発生し、入力端子に誤信号が入力され IGBT が誤オンしてアーム短絡発生。
2	N端子-N1間配線が長い	配線が長いことにより寄生インダクタンスが大きくなり、スイッチングによって発生する di/dt によりサージが発生し、以下のようなトラブルが発生。 ・VS電位(出力端子電位)の低下による HVIC 誤動作の発生 ・LVICの過電圧破壊の発生
3	コンデンサ・ツェナダイオードが無し、或いは位置が端子から離れている	制御ICの過電圧破壊や誤動作の発生。
4	P側駆動電源配線と入力配線が近接・平行に配線	P側駆動用電源配線とDIPへの制御入力配線間の浮遊容量を通してクロストークノイズが伝搬し、入力端子に誤信号がはいり IGBT が誤オンしてアーム短絡が発生。

3. 1. 8 DIIPM の SOA(スイッチング時、短絡時)

DIIPM の SOA について下記に示します。(規定はしていません)

V_{CES} : DIIPM 内部の IGBT のコレクター-エミッタ間電圧の最大定格

V_{CC} : P-N 間電源電圧

$V_{CC(surge)}$: V_{CC} に、P-N 電源間につながる電解コンデンサと IPM の P-N 間の配線インダクタンスにより発生するサージ電圧を加えた電圧を表します。

$V_{CC(PROT)}$: 自己保護可能な P-N 間電源電圧を表します。

 


図 3-11: スwitchング時の SOA

 


図 3-12 短絡時の SOA

スイッチングターンオフ時

V_{CES} はDIIPMに搭載されるIGBTの耐圧600Vを示しています。この値より、DIIPM内の配線インダクタンスで発生するサージ電圧(マージン等考慮し100V以下)を引いたものが $V_{CC(surge)}=500V$ となります。

さらに、P-N電源間に接続される電解コンデンサとIPMのP-N間の配線インダクタンスにより発生するサージ電圧(50V以下)を引いたものが $V_{CC}=450V$ となります。

短絡時

V_{CES} はDIIPMに搭載されるIGBTの耐圧600Vを示しています。この値より、DIIPM内の配線インダクタンスで発生するサージ電圧(マージン等考慮し100V以下)を引いたものが $V_{CC(surge)}=500V$ となります。

さらに、P-N電源間に接続される電解コンデンサとDIIPMの間の配線インダクタンスにより発生するサージ電圧(100V以下)を引いたものが $V_{CC}=400V$ となります。

3. 1. 9 短絡 SOA

図 3-13 に PS21A7A、図 3-14 に PS21A79 の短絡 SOA カーブ(代表例)を示します。
条件: $V_{CC}=400V$ 、 $T_j=125^{\circ}C$ スタート、非繰り返し、 $V_{CES} \leq 600V$ 、 $V_{CC(surge)}=500V$ (サージ電圧含む)、負荷短絡(2m 負荷)

本図は、内蔵される IGBT の ON しきい値電圧の min. 品(飽和電流が大となるもの)の場合の代表例で、図に示した条件時に定格の約 10 倍のコレクタ電流が流れ、この時の IGBT の ON 期間が $4.5\mu s$ 以下であれば、ターンオフできる実力があることを示しています。制御電源電圧 V_D 、主回路電圧(V_{CC})によって IGBT の短絡動作範囲は変わりますので、RC フィルタの設定は SOA にマージンを持って設定してください。

 


図 3-13: PS21A7A の短絡 SOA カーブ(代表例)

 


図 3-14: PS21A79 の短絡 SOA カーブ(代表例)

3. 1. 10 動作寿命について

DIIPM の動作時は、IGBT の接合温度変化(ΔT_j)が繰り返し発生しています。この ΔT_j と温度変化のサイクル数は、デバイスの寿命に影響を及ぼします。

図 3-15 に IGBT の ΔT_j とサイクル数の寿命カーブを示します。

($\Delta T_j=46, 88, 98K$ の 3 ポイントで実施したデータであり、それぞれの故障率 0.1、1、10%の点を回帰直線で表したものです。)

 


図 3-15: DIIPM の寿命カーブ

3.2 パワー・ロスと放熱設計

3.2.1 損失計算方法(例)

平均電力損失簡易計算式について

●適用範囲

VVVF インバータへの応用に際してパワー素子を選定(比較)するための、通常動作時の総合損失の算出が可能です。
装置の熱設計(限界設計)には適用できません。

●仮定条件

- ①正弦波電流出力 PWM 制御 VVVF インバータ
- ②正弦波・三角波比較による PWM 信号発生
- ③PWM 信号のデューティ幅は $\frac{1-D}{2} \sim \frac{1+D}{2}$ (%/100) で変化 D: 変調率
- ④出力電流にはリップルがなく $I_{CP} \cdot \sin x$ が流れる
- ⑤出力電流に対する負荷力率は $\cos\theta$ 、スイッチングに対する負荷は純インダクタンス

●式の算出

PWM 信号のデューティ変化は、位相 x に対して $\frac{1+D \times \sin x}{2}$ となり、これが出力電圧変化に相当しますから、

出力電流と電圧の関係を示す力率 $\cos\theta$ により、出力電流の任意の位相 x での出力電流と PWM デューティは、
 $Output\ current = I_{cp} \times \sin x$

$$PWM\ Duty = \frac{1 + D \times \sin(x + \theta)}{2}$$

従って、位相 x での $V_{CE(sat)}$ と V_{EC} は

$$V_{ce(sat)} = V_{ce(sat)}(@ I_{cp} \times \sin x)$$

$$V_{ec} = (-1) \times V_{ec}(@ I_{cp} (= I_{cp}) \times \sin x)$$

以上から、トランジスタの静損失は、

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (I_{cp} \times \sin x) \times V_{ce(sat)}(@ I_{cp} \times \sin x) \times \frac{1 + D \sin(x + \theta)}{2} \cdot dx$$

同様にフリーホイールダイオードの静損失は、

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} ((-1) \times I_{cp} \times \sin x) ((-1) \times V_{ec}(@ I_{cp} \times \sin x) \times \frac{1 + D \sin(x + \theta)}{2}) \cdot dx$$

一方、トランジスタの動損失は PWM デューティに依りませんので

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (P_{sw(on)}(@ I_{cp} \times \sin x) + P_{sw(off)}(@ I_{cp} \times \sin x)) \times fc \cdot dx$$

またフリーホイールダイオードの動損失は、図 3-16 のように理想化すると

 


図 3-16: FWDi の動損失

$$P_{sw} = \frac{I_{rr} \times V_{cc} \times t_{rr}}{4}$$

リカバリーが発生するのは、出力電流周期の半分ですので、動損失は、

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{I_{rr}(@ I_{cp} \times \sin x) \times V_{cc} \times t_{rr}(@ I_{cp} \times \sin x)}{4} \times fc \cdot dx \\ &= \frac{1}{8} \int_{\rho}^{2\pi} I_{rr}(@ I_{cp} \times \sin x) \times V_{cc} \times t_{rr}(@ I_{cp} \times \sin x) \times fc \cdot dx \end{aligned}$$

●インバータへの応用の際の一般的な注意点

- ・出力電流 1 周期分を多数分割し、各点における実際の「PWM デューティ」、「出力電流」、「その電流における $V_{CE(sat)}$ 、 V_{EC} 、 P_{sw} 」に基づいて計算し加算する必要があります。
- ・PWM デューティは信号の発生方法に依存します。
- ・出力電流波形や出力電流と PWM デューティの関係は信号の発生方法、負荷、その他の種々の要因に依存しますので、実波形を基にします。
- ・ $V_{CE(sat)}$ は $T_j=125^{\circ}C$ の値を使用します。
- ・ P_{sw} は $T_j=125^{\circ}C$ ハーフブリッジ動作時の値を使用します。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3. 2. 2 温度上昇の考え方と計算例

DIIPM の代表特性を基に損失計算を行った結果を、実効電流 I_o とキャリア周波数特性(代表例)として図 3-17 に示します。

条件: $V_{CC}=300V$ 、 $V_D=V_{DB}=15V$ 、 $P.F=0.8$ 、 $V_{CE(sat)}=Typ.$ 、スイッチングロス=Typ.値、 $T_j=125^{\circ}C$ 、 $T_c=100^{\circ}C$
 $R_{th(j-c)}$ =規格 max.、シミュレーションモデル 3 相変調 正弦波出力 60Hz

 


図 3-17: キャリア周波数－実効電流特性(代表例)

図 3-17 の特性(計算値代表例)は、 $T_c=100^{\circ}C$ でインバータ動作した場合に、IGBT の接合温度 T_j が、安全動作のための平均動作接合温度 $125^{\circ}C$ まで上昇する時に流し得ることのできる許容実効電流 I_o を表しています。

この特性は、制御方式、モータ種等で変わります。また、定格以上の電流は、連続して流さないようにしてください。

損失は、三菱半導体ホームページ(URL <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors/>)で公開の損失計算ソフトを使用して計算することができます。

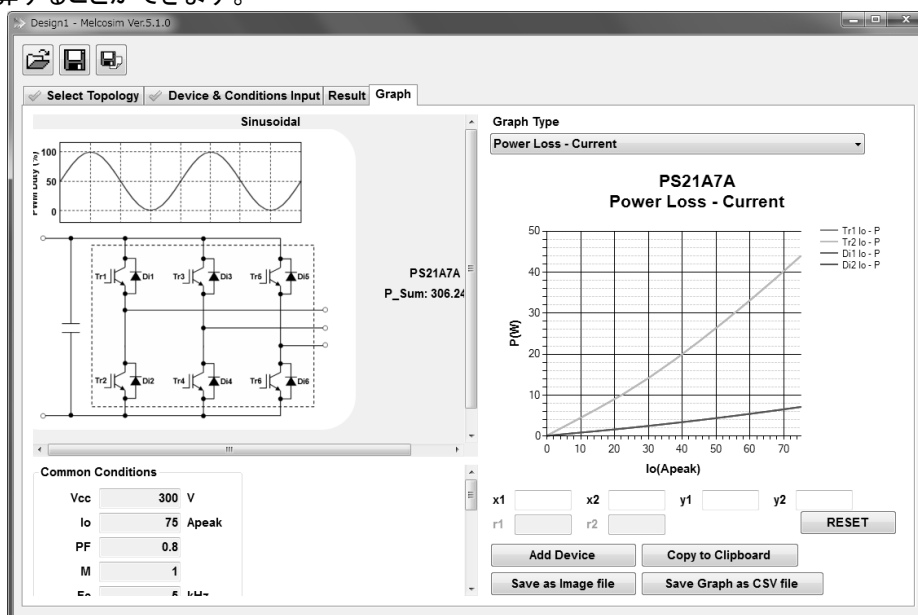


図 3-18: 損失計算ソフト画面例

600V 大型 DIPIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3.3 ノイズ耐量について

3.3.1 測定回路

DIPIPM でのノイズ試験に関しては、図 3-19 の測定回路、条件で±2.0kV 以上の耐量を確認しています。ノイズ耐量は、ノイズ試験の環境、制御基板配線パターン、部品配置等に大きく依存しますので実システムでの確認を行ってください。

測定回路

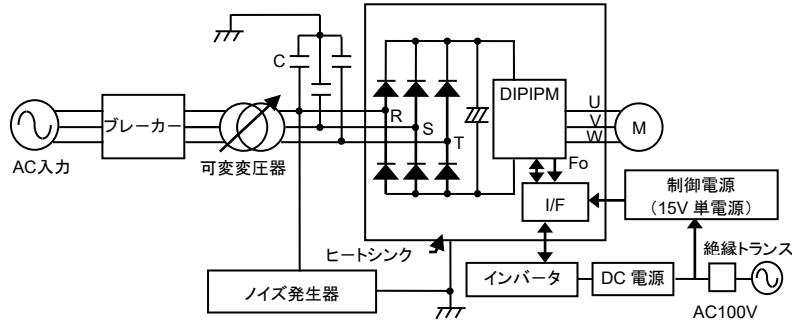


図 3-19: ノイズ試験回路

15V 単電源方式、モータは IM で実施、マイコンからの PWM 信号はフォトカプラ入力
C1: AC ラインコモンモードフィルタ-4700pF

測定条件

$V_{CC}=300V$ 、 $V_b=15V$ 、 $T_a=25^{\circ}C$ 、無負荷

ノイズ印加方法: AC ライン(R、S、T)より印加 周期 $T=16ms$ 、時間幅 $tw=0.05\sim 1\mu s$ 、Random 入力

3.3.2 対策と注意事項

DIPIPM は、設計時に内部配線の最適化による低インダクタンス化、絶縁構造の最適化による漏れ電流の低減を行うことで、部品を削減しノイズ耐量を確保していますが、回路パターンなどによって制御部にノイズが回り込み短絡や短絡保護の誤動作が発生する場合があります。その場合には、図 3-20 のような対策をご検討ください。

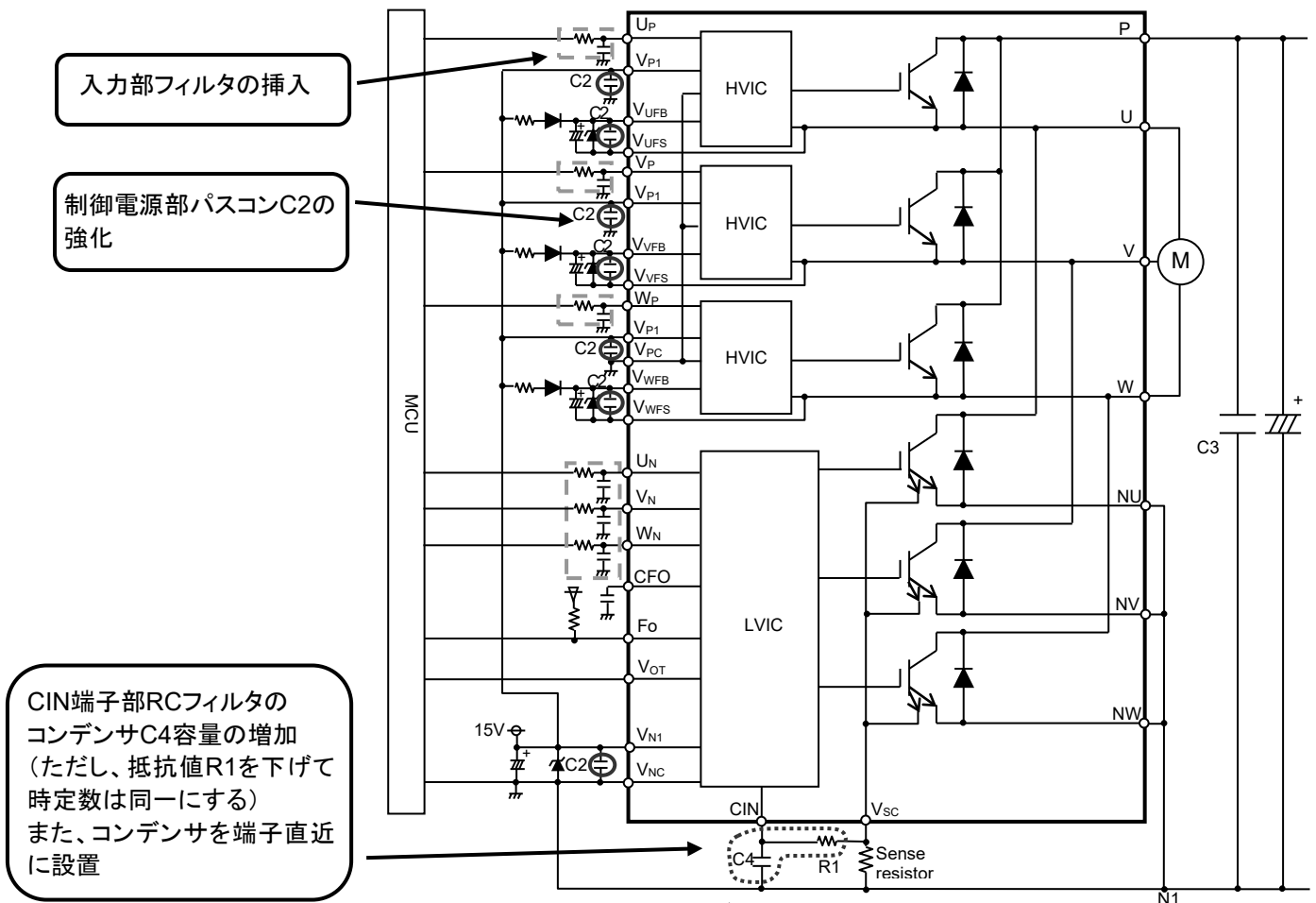


図 3-20: ノイズ誤動作時対策例

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

3.3.3 静電気耐量について

 


図 3-21: 静電気耐量評価回路例(V_{N1} 端子評価時)

 


図 3-22: 静電気耐量評価回路例(V_{P1} 端子評価時)

図 3-21, 22 のように M・M 法にて DIIPM 各端子-GND(or NU, NV, NW)端子間に正・負の電圧を 1 回印加し、印加前後の端子の V-I 特性を変化を確認しています。各端子とも±200V 以上の実力値を確認しています。

表3-4: 静電気耐量(代表例)

条件: サージ電圧を1回印加し耐圧劣化に至った電圧 (kV)

0.1kV毎に装置の限界電圧(±4.0kV)まで実施。

破壊有無は、静電気サージ印加端子のV-I特性にて確認。

[PS21A7A / PS21A79 制御部] (内部ICの回路構造が同じため両製品の耐量は同じです)

端子	+サージ	-サージ
UP、VP、WP-V _{PC} 間	1.6	1.7
V _{P1} -V _{PC} 間	3.6	3.7
V _{UFB} -V _{UFS} 、V _{VFB} -V _{VFS} 、 V _{WFB} -V _{WFS} 間、	4.0以上	4.0以上
UN、VN、WN-V _{NC} 間	0.7	1.6
V _{N1} -V _{NC} 間	4.0以上	4.0以上
CIN-V _{NC} 間	0.8	1.0
FO-V _{NC} 間	1.5	2.4
CFO-V _{NC} 間	1.3	1.7
V _{OT} -V _{NC} 間	0.9	2.5

[PS21A7A パワー部]

端子	+サージ	-サージ
V _{SC} -V _{NC} 間*	0.4	0.5
P-NU、NV、NW間	4.0以上	4.0以上
U-NU、V-NV、W-NW間	4.0以上	4.0以上

[PS21A79 パワー部]

端子	+サージ	-サージ
V _{SC} -V _{NC} 間*	0.5	1.1
P-NU、NV、NW間	4.0以上	4.0以上
U-NU、V-NV、W-NW間	4.0以上	4.0以上

*V_{SC} 端子は、パッケージ内部でパワーチップに接続されています。

第4章 ブートストラップ回路動作

4.1 ブートストラップ回路動作

DIIPMでは、ブートストラップ回路を用いたフローティング電源により、通常のインバータ回路駆動時に必要な4つの独立電源(P側 IGBT 駆動用 3相+N側 IGBT 駆動用)を N側駆動用制御電源 1つで動作させることができます。

ブートストラップ回路は、図 4-1 に示すとおりブートストラップダイオード(以下 BSD)とブートストラップコンデンサ(以下 BSC)、電流制限抵抗で構成されます。

P側 IGBT の駆動に BSC を電源として使用し、P側 IGBT オン時のゲートチャージ及び、P側 IGBT の駆動 IC 内ロジック回路へ回路電流を供給します。(図 4-2 コンデンサが電源の代わりであるため、その電流供給能力には制限があり、ブートストラップ回路による P側駆動は、比較的消費電流が小さい DIIPM に適した方法です。)

回路駆動により消費された電荷は、インバータ動作中に各相の出力端子(U 端子など)の電位が GND レベル付近まで下がることで、N側 15V 制御電源から制限抵抗、BSD を通して、コンデンサに充電されます。

ただし、P側素子の SW シーケンス、BSC の容量、制限抵抗値など使用条件によっては、必要な電荷量に対して十分な充電が行われず、BSC の電位が電源電圧低下(UV)保護レベル以下に低下し、P側 IGBT の SW 停止やゲート電圧(コンデンサ電圧)の低下による P側 IGBT の損失増加につながりますので、コンデンサの容量など回路定数の設定時には十分な検討、評価が必要です。ブートストラップ回路による駆動についての詳細は、アプリケーションノートの『DIIPM ブートストラップ回路設計の手引き』を参照ください。

以下に、600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズのP側 IGBT 駆動部時の消費電流特性を示します。


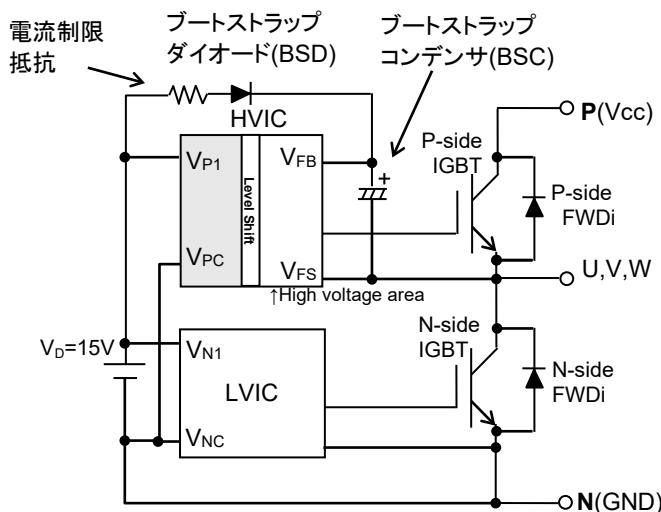


図 4-1 ブートストラップ回路

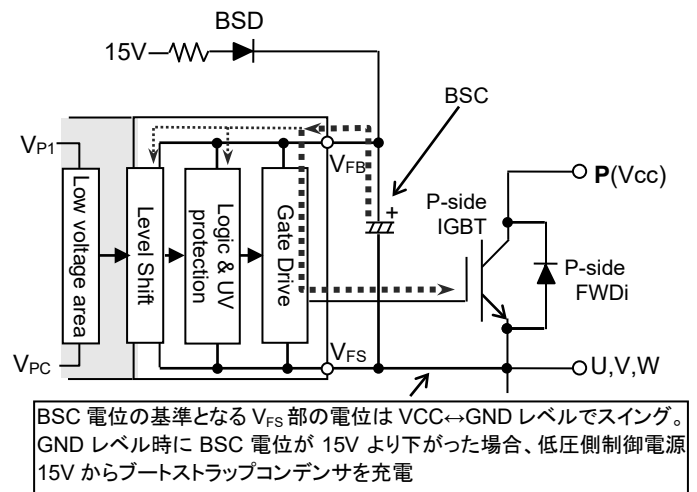

BSC 電位の基準となる V_{FS} 部の電位は $V_{CC} \leftrightarrow GND$ レベルでスイング。GND レベル時に BSC 電位が 15V より下がった場合、低圧側制御電源 15V からブートストラップコンデンサを充電

図 4-2 ブートストラップ回路消費電流

4. 2 ブートストラップ電源回路電流

本製品の定常状態におけるブートストラップ電源の回路電流は、最大 0.55mA です。しかし、PWM 制御時などスイッチング時には、IGBT 駆動のためゲートの充放電が繰り返されるため、回路電流はキャリア周波数に比例して増加し、0.55mA を超えます。図 4-3, 4 に 600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズの各品種毎の I_{DB} の回路電流 I_{DB} -キャリア周波数特性(代表例)を示します。

条件: $V_D=V_{DB}=15V$, $T_j=125^\circ C$, IGBT ON Duty=10, 30, 50, 70, 90%

 


図 4-3: PS21A7A の I_{DB} -キャリア周波数特性(代表例)

 


図 4-4: PS21A79 の I_{DB} -キャリア周波数特性(代表例)

4. 3 ブートストラップ回路定数設定時の注意点

ブートストラップ回路の各定数の検討時には、各素子の温度特性、寿命による変化、ばらつきなどを考慮した上で設計願います。ブートストラップ回路の動作については、アプリケーションノートの『DIIPM ブートストラップ回路設計の手引き』も参照ください。各素子の選定において注意いただきたい点について以下に挙げます。

(1) ブートストラップコンデンサ

BSC には、電解コンデンサが一般的に使用されていますが、近年、大容量のセラミックコンデンサも使用されつつあります。しかし、電解コンデンサとは異なり、**セラミックコンデンサは、DC バイアス特性(DC 電圧印加時の容量特性)により容量が大きく低下するものがありますので注意が必要です。**表 4-1 に電解コンデンサとセラミックコンデンサの一般的な特性例を示します。

電解コンデンサについては、DC バイアス特性は問題ありませんが、繰り返し充放電によるリップル耐量、寿命(周囲温度による影響大)などに注意が必要です。上記、特性は WEB に掲載のコンデンサの特性の参考例です。コンデンサの詳細特性につきましては、各コンデンサメーカーにご確認ください。

600V 大型 DIIPM Ver.4 シリーズ アプリケーションノート

表 4-1 コンデンサ静電容量の各特性例

	電解コンデンサ	大容量セラミックコンデンサ
温度特性 (Ta:-20~85°C)	アルミ電解コンデンサ: 低温:-10% 高温:+10%程度 導電性高分子アルミ固体タイプ: 低温:-5% 高温:+10%程度	B,X5R,X7R など温度特性ランクにより異なる。 低温:-5%~0%程度 高温:-5%~-10%程度
DC バイアス特性 (DC15V 印加時)	定格電圧内であればほぼ変化無し	サイズ、温度特性、定格電圧により異なる。 -70%~-15%程度低下

(2) ブートストラップダイオード

ブートストラップダイオードには、DIIPM の素子耐圧(DIP が 600V 品であれば 600V)以上のもので、高速品(リカバリー時間 $t_{rr}=100\text{ns}$ 以下)を使用し、初期充電時の大電流を考慮して電流定格を選定してください(制限抵抗値との組み合わせで検討の必要が有ります)。

また、耐圧などのパラッキ、その他特性など品質が十分確認された製品を使用してください。BSD が、過電圧などによりショート破壊した場合、DC-LINK 電圧が、DIIPM の制御 IC の低圧側に印加されて過電圧破壊し、DIIPM の各種機能(保護、ゲート駆動など)が失われ、IGBT ゲート破壊などにつながり、システムの破壊様相は、激しいものとなる可能性があります。

(3) 電流制限抵抗

電流制限抵抗選定時には、許容損失、サージ耐量(スイッチングオン・オフ時にサージが印加される可能性があります)などに注意が必要です。特に小型チップ抵抗などを使用する場合は、耐サージ設計されたタイプを推奨します。詳細につきましては、各抵抗器メーカーにご確認ください。

4. 4 ブートストラップ回路使用時の初期充電について

ブートストラップ回路を用いる場合、初期始動前、あるいは、IPM の一定時間休止後(1 秒程度でも)には IC の定常消費電流 I_{DB} により BSC の電圧が UV 保護レベルより下がっている可能性があるため、始動前に BSC をあらかじめ初期充電する必要があります。

BSC の充電は、通常 N 側 IGBT 全相をオンさせて行います。モータなどの負荷がつながっている場合は、1相をオンさせるだけでもモータ内配線を通して、他相の出力端子電位も低下し充電できる場合があります。ただし、モータ内の配線抵抗などにより、コンデンサの充電効率は低下する可能性があります。

充電は、ワンパルスで行う方法と、15V 制御電源の供給能力などの制限がある場合に複数回のオンパルスにて行う方法もあります。

 


図 4-5 初期充電経路

 



図 4-6 ワンパルスでの充電波形例

初期充電は、少なくとも V_{DB} の推奨電源電圧範囲である 13V 以上になるまで実施してください。(充電後、インバータ動作開始までの時間の低下分を考慮して、13V より高めに充電することを推奨します。)

BSC が十分に充電された後、インバータ(PWM 入力)スタート前に P 側保護状態のリセット用オンパルスを 1 パルス入力することを推奨いたします。入力するパルス幅は、各製品に規定の最小許容入力オンパルス幅(PS21A7A の場合 1.3 μs)で問題ありません。

第5章 その他

5.1 梱包仕様

 

箱の底及び最上段のチューブの上には、板状のスペーサが入ります。また、上部に空間がある場合、エアキャップが入ります。

図 5-1: 梱包仕様

5.2 取り扱いの注意



運送・運搬方法	<ul style="list-style-type: none">・運送中は梱包箱を正しい向きに置いてください。逆さにしたり、立てかけたり不自然な力を加えると、電極端子が変形したり樹脂ケースが壊れる原因になります。・投げたり、落したりすると素子が壊れる原因になります。・水に濡れると使用時の故障原因になります。降雨、降雪時の運搬には濡らさないように注意してください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none">・本製品を保管する場所の温度及び湿度は、5～35℃、45～75%の常温常湿範囲内が望ましく、この温度、湿度から極度にかけて離れた環境では素子の性能や信頼性を低下させることがあります。
長期保存	<ul style="list-style-type: none">・本製品を長期(1年以上)に保管する場合は、除湿対策をしてください。なお、長期保管後、ご使用の際は、外観に傷、汚れ、錆等がないことを確認してください。
使用環境	<ul style="list-style-type: none">・水や有機溶剤が直接付着する場所、腐蝕性ガスを発生する場所、また、爆発性ガス、粉塵、塩分などのあるところでの使用は重大な事故につながる可能性がありますので避けてください。
難燃性について	<ul style="list-style-type: none">・ケース材料には UL 規格の 94V-0 認定品を使用していますが、不燃性ではありません。
静電気対策	<ul style="list-style-type: none">・DIIPM は MOS ゲート構造を有する専用 IC を使用しています。・静電気による破壊を防止するために下記事項を守ってください。(1)静電気破壊に対する注意事項・人体や梱包材料などに帯電した静電気が端子に印加されると、素子が破壊することがあります。・静電気対策の基本は、静電気の発生をできるだけ押さえることと、帯電した電荷をすばやく逃がすことが大切です。* 運搬、保存に静電気を帯びやすい容器は使用しないでください。* DIIPM は、使用する直前までチューブから出さないでください。また素手で端子を絶対に触らないようにしてください。* 組立時、使用機器や人体を接地して作業を行ってください。・また、作業台表面および作業台周囲の床は導電性マットを敷き、接地することを推奨します。* 素子を実装したプリント基板上で各制御端子間がオープンになっていると、プリント基板に帯電した静電気により破壊することがありますのでご注意ください。* 半田ゴテを使用する場合は、コテ先をアースしてください。(2)各制御端子間開放時の注意事項* 各制御端子間がオープン状態で、コレクタ・エミッタ間に電圧を印加しないでください。* 素子を取外す場合、各制御端子間を短絡してから取外してください。

特記事項

本資料に記載されている情報は、いかなる場合でも、条件、特性及び品質を保証するものではありません。弊社半導体製品は必ず本資料に記載された最大定格の範囲内でご使用いただき、また、適用される法令による要求、規範及び基準をお客様が遵守することを前提としております。

なお、弊社の権限を有する者が署名した書面による明示の承諾がある場合を除き、人身事故を招くおそれのある用途に弊社半導体製品を使用することはできません。

パワー半導体製品は、長期の信頼性（パワーサイクルやサーマルサイクル等）について寿命を有していることや、特殊環境下（結露、高湿度、高粉塵、高塩分、高地、有機物・腐食性ガス・爆発性ガスが多い環境、端子部等への過度な応力等）での使用により、故障が発生したり、誤動作したりする場合がありますので、十分ご注意ください。また、技術的要件によっては弊社半導体製品に環境規制物質等が含まれる可能性があります。詳細確認を要する場合には、最寄りの弊社営業所、あるいは代理店までお問い合わせください。

本資料の内容・データは、専門技術・教育を受けられた技術者を対象としています。弊社半導体製品のお客様用途への適合性及び適合性に関する弊社製品データの完全性については、お客様の技術部門の責任にて評価・判断してください。なお、貴社製品への適用検討にあたって、弊社半導体製品単体で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、適用可否をご判断ください。必要に応じ、電源と半導体製品の間に適切な容量のヒューズまたはブレーカーを取り付けて二次破壊を防ぐなど、安全設計に十分ご注意ください。関連するアプリケーションノート・技術資料も合わせてご参照ください。

安全設計に関するお願い

弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりますは、事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (www.MitsubishiElectric.co.jp/semiconductors) などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したのですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任は負いません。
- ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際は、三菱電機または特約店へご照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。